

计算机组成原理 实验报告

姓名：陈奕衡

学号：PB20000024

一、实验题目

- 实验六 综合设计

二、实验目的

- 理解计算机硬件系统的组成结构和工作原理
- 掌握软硬件综合系统的设计和调试方法
- 进一步加深理解CPU中各模块设计的原理


三、实验平台

- ISE / Vivado（暂不支持其他Verilog HDL开发环境的检查）
- fpgaol 平台

四、实验过程

对R型指令和I型指令的拓展

R型指令的命令格式如下：

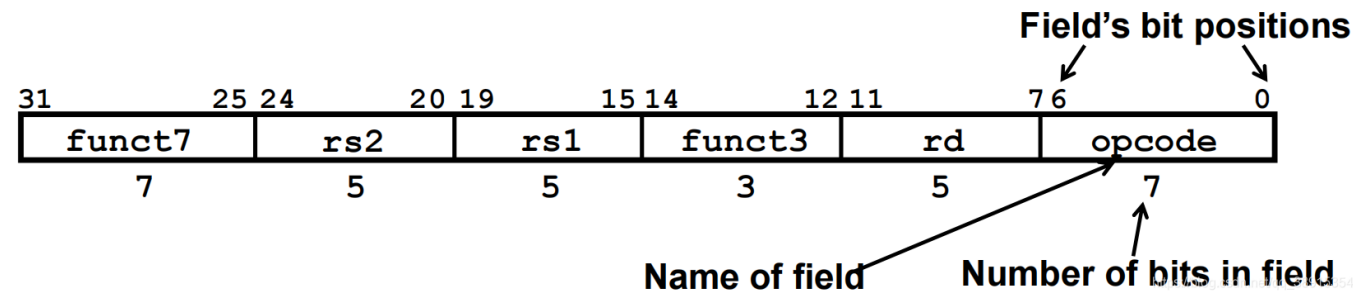


所有的R型指令如下：

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R add
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R sub
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	R sll
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	R slt
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	Rsltu
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	R xor
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R srl
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R sra
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	R or
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	R and

包含了加法、减法、左移、大小比较、异或、右移、算术右移、或、与共10条指令

I型指令的命令格式如下：

 

所有的I型指令（除加载）如下：

imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	addi
imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	slti
imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011	sltiu
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	xori
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	ori
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	andi
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	slli
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	srli
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	srai

包含了立即数加法、左移、大小比较、异或、右移、算术右移、或、与共9条指令

这两部分指令主要用于CPU的逻辑和加减运算

下面是对于ALU控制信号的拓展。这里的拓展方式是增加对于function_3字段的判断与拓宽ALU_OP信号至四位，修改后的ALU_control模块如下：

```
module ALU_control(  
    input rst,  
    input [2:0] IR3,  
    input IR1,  
    input [1:0] ALUOp,  
    output [3:0] ALUcode  
);
```

```

reg [3:0] ALUcode_reg;

always @(*) begin
    if(rst) begin
        ALUcode_reg = 3'b111;
    end else begin
        case(ALUOp)
            2'b10: begin //R-type
                case(IR3)
                    3'b000: begin //add
                        if(IR1) begin //sub
                            ALUcode_reg = 4'b0001;
                        end else begin
                            ALUcode_reg = 4'b0000;
                        end
                    end
                end
            3'b001: begin //left shift
                ALUcode_reg = 4'b0101;
            end
            3'b010: begin //slt
                ALUcode_reg = 4'b1001;
            end
            3'b011: begin //sltu
                ALUcode_reg = 4'b1000;
            end
            3'b100: begin //xor
                ALUcode_reg = 4'b0100;
            end
            3'b101: begin
                if(IR1) begin //sra
                    ALUcode_reg = 4'b0110;
                end else begin //srl
                    ALUcode_reg = 4'b0111;
                end
            end
            3'b111: begin //and
                ALUcode_reg = 4'b0010;
            end
            3'b110: begin //or
                ALUcode_reg = 4'b0011;
            end
        endcase
    end
    2'b00: begin //lw,sw
        ALUcode_reg = 4'b0000;
    end
    2'b01: begin //beq
        ALUcode_reg = 4'b0001;
    end
    2'b11: begin //i type
        case(IR3)
            3'b000: begin
                ALUcode_reg = 4'b0000;
            end
        endcase
    end
end

```

```

        end
        3'b111: begin
            ALUcode_reg = 4'b0010;
        end
        3'b110: begin
            ALUcode_reg = 4'b0011;
        end
        3'b001: begin //left shift
            ALUcode_reg = 4'b0101;
        end
        3'b101: begin
            if(IR1) begin //sra
                ALUcode_reg = 4'b0110;
            end else begin //srl
                ALUcode_reg = 4'b0111;
            end
        end
        3'b010: begin //slt
            ALUcode_reg = 4'b1001;
        end
        3'b011: begin //sltu
            ALUcode_reg = 4'b1000;
        end
        3'b100: begin //xor
            ALUcode_reg = 4'b0100;
        end
    endcase
end
endcase
end
end

assign ALUcode = ALUcode_reg;

endmodule

```

之后还需进行对于ALU模块的修改，如下所示：

```

module alu #(parameter WIDTH = 32)(
    input  rst,
    input  [WIDTH-1:0] a, b,
    input  [3:0] f,
    output [WIDTH-1:0] y,
    output z);

    reg [WIDTH-1:0] temp;

    always @(*) begin
        if(rst) begin
            temp = 0;
        end else begin
            case (f [3:0])

```

```

    4'b0000: temp = a + b;
    4'b0001: temp = a - b;
    4'b0010: temp = a & b;
    4'b0011: temp = a | b;
    4'b0100: temp = a ^ b;
    4'b0101: temp = a << b[4:0];
    4'b0110: temp = $signed(a) >>> b[4:0];
    4'b0111: temp = a >> b[4:0];
    4'b1000: temp = a < b;
    4'b1001: temp = $signed(a) < $signed(b);
    default: temp = 0;
endcase
end
end

assign z = (temp) ? 0 : 1;
assign y = temp;

endmodule


```

综上所述是关于运算指令的拓展

S型指令与I-L型指令

这两类指令主要负责管理内存的写入和读出

S型指令格式如下:

 


所有S型指令如下:

Imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	sb
Imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	sh
Imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	sw

共三条指令，分别负责写入字节，半字和单字

I-L型指令格式如下:

 

所有I-L型指令如下:

imm[11:0]	rs1	000	rd	0000011	I lb
imm[11:0]	rs1	001	rd	0000011	I lh
imm[11:0]	rs1	010	rd	0000011	I lw
imm[11:0]	rs1	100	rd	0000011	I lbu
imm[11:0]	rs1	101	rd	0000011	I lhu

共五条指令，分别负责读取字节，无符号字节，半字，无符号半字和单字

下面是关于这两类指令的实现。这里需要将function3字段通过段间寄存器传至MEM阶段进行译码，从而判断存取指令

```

always @(*) begin
    case(func3_EX)
        3'b000: begin
            case(ALUout_reg[1:0])
                2'b00: wdr = {ReadData[31:8], wd_reg[7:0]};
                2'b01: wdr = {ReadData[31:16], wd_reg[7:0], ReadData[7:0]};
                2'b10: wdr = {ReadData[31:24], wd_reg[7:0], ReadData[15:0]};
                2'b11: wdr = {wd_reg[7:0], ReadData[23:0]};
            endcase
        end
        3'b001: begin
            case(ALUout_reg[1:0])
                2'b00: wdr = {ReadData[31:16], wd_reg[15:0]};
                2'b10: wdr = {wd_reg[15:0], ReadData[15:0]};
                default: wdr = 0;
            endcase
        end
        3'b010: wdr = wd_reg;
        default: wdr = 0;
    endcase
end

always @(*) begin
    case(func3_EX)
        3'b000: begin
            case(ALUout_reg[1:0])
                2'b00: begin
                    if(ReadData[7]) rdr = {24'hfffffff, ReadData[7:0]};
                    else rdr = {24'h000000, ReadData[7:0]};
                end
                2'b01: begin
                    if(ReadData[15]) rdr = {24'hfffffff, ReadData[15:8]};
                    else rdr = {24'h000000, ReadData[15:8]};
                end
                2'b10: begin
                    if(ReadData[23]) rdr = {24'hfffffff, ReadData[23:16]};
                    else rdr = {24'h000000, ReadData[23:16]};
                end
                2'b11: begin
                    if(ReadData[31]) rdr = {24'hfffffff, ReadData[31:24]};
                    else rdr = {24'h000000, ReadData[31:24]};
                end
            endcase
        end
    endcase
end

```

```

        end
    endcase
end
3'b001:begin
    case(ALUout_reg[1:0])
        2'b00: begin
            if(ReadData[15]) rdr = {16'hffff, ReadData[15:0]};
            else rdr = {16'h0000, ReadData[15:0]};
        end
        2'b10: begin
            if(ReadData[31]) rdr = {16'hffff, ReadData[31:16]};
            else rdr = {16'h0000, ReadData[31:16]};
        end
        default: rdr = 0;
    endcase
end
3'b010: rdr = ReadData;
3'b100: begin
    case(ALUout_reg[1:0])
        2'b00: begin
            rdr = {24'h000000, ReadData[7:0]};
        end
        2'b01: begin
            rdr = {24'h000000, ReadData[15:8]};
        end
        2'b10: begin
            rdr = {24'h000000, ReadData[23:16]};
        end
        2'b11: begin
            rdr = {24'h000000, ReadData[31:24]};
        end
    endcase
end
3'b101: begin
    case(ALUout_reg[1:0])
        2'b00: begin
            rdr = {16'h0000, ReadData[15:0]};
        end
        2'b10: begin
            rdr = {16'h0000, ReadData[31:16]};
        end
        default: rdr = 0;
    endcase
end
default: rdr = 0;
endcase
end
end

```

增加如上模块便可以实现上述指令，进行数据从内存的存取。不过由于选择的分布式RAM的特性，还需增加一个类似于先写后读模块。


```
if(ra == ALUout_reg) begin
    ReadData_reg <= rr;
    flag <= 1;
end
else if(flag) begin
    ReadData_reg <= ReadData_reg;
    flag <= 0;
end else begin
    ReadData_reg <= ReadData;
end

always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        rr <= 0;
        ra <= 0;
    end
    else if(MemWrite) begin
        rr <= wdr;
        ra <= ALUout_reg;
    end else begin
        rr <= rr;
        ra <= ra;
    end
end
end
```

B型指令

这类指令为条件分支指令，可以根据比较进行分支跳转

B型指令格式如下：

 

所有B型指令如下：

funct3				opcode		
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU

共五条指令，分别为相等跳转、不等跳转、小于跳转、大于等于跳转、以及相应的无符号小于和大于等于跳转

下面是对于B型指令的实现。这只需要在原先只判断等于的结构基础上增加判断即可。

新增模块如下：

```

module beq_judge(
    input rst,
    input [31:0] rs1, rs2,
    input [2:0] beq_sig,

    output beqsrc);

reg temp;

always@(*) begin
    if(rst) begin
        temp = 0;
    end
    case(beq_sig)
        3'b000: begin
            if(rs1 == rs2) temp = 1;
            else temp = 0;
        end
        3'b001: begin
            if(rs1 != rs2) temp = 1;
            else temp = 0;
        end
        3'b100: begin
            if($signed(rs1) < $signed(rs2)) temp = 1;
            else temp = 0;
        end
        3'b101: begin
            if($signed(rs1) >= $signed(rs2)) temp = 1;
            else temp = 0;
        end
        3'b110: begin
            if(rs1 < rs2) temp = 1;
            else temp = 0;
        end
        3'b111: begin
            if(rs1 >= rs2) temp = 1;
            else temp = 0;
        end
        default: temp = 0;
    endcase
end

assign beqsrc = temp;

endmodule

```

至此所有的B型指令全部实现

J型指令和U型指令

J型指令为无条件跳转指令，用于程序的直接跳转。这类指令一共有两条，分别为立即数跳转和寄存器加立即数跳转，如下所示：

imm[20:10:1 11 19:12]			rd	1101111	J jal
imm[11:0]	rs1	000	rd	1100111	I jalr

这两条指令中的跳转操作可以直接利用beq的数据通路完成，但是写回则需要通过段间寄存器传递 $pc + 4$ 的值。

U型指令同样只有两条指令，用于大地址的获取，如下所示：

31													12	11	7	6	0
imm[31:12]												rd		opcode			
20												5		7			

31	25 24				20 19				15 14				12 11				7	6	0
imm[31:12]												rd		0110111					U lui
imm[31:12]												rd		0010111					U auipc

上述指令由于需要向寄存器写回数值，并且不通过ALU模块，因此也需要进行前递操作，修改前递模块如下所示：

```
always @(*) begin
    if(rst) begin
        alu_a = 0; alu_bm = 0;
    end else begin
        case(forwardA)
            2'b00: alu_a = rd0_reg;
            2'b01: alu_a = wd;
            2'b10: begin
                if(sig_EX[2:1] == 2'b10) alu_a = PCP_EX;
                else if(sig_EX[2:1] == 2'b11) alu_a = ureg_EX;
                else alu_a = ALUout_reg;
            end
            default: alu_a = rd0_reg;
        endcase
        case(forwardB)
            2'b00: alu_bm = rd1_reg;
            2'b01: alu_bm = wd;
            2'b10: begin
                if(sig_EX[2:1] == 2'b10) alu_bm = PCP_EX;
                else if(sig_EX[2:1] == 2'b11) alu_bm = ureg_EX;
                else alu_bm = ALUout_reg;
            end
            default: alu_bm = rd1_reg;
        endcase
    end
end
```

即需要在EX阶段进行一次MemtoReg信号的译码，从而让前递模块获得正确的寄存器值

分支预测模块前移

将分支预测模块前移，能够减少分支预测失败而导致的周期损失，进一步提升CPU性能

分支预测提前最重要的问题是需要设计新的停顿和前递模块。此处前递模块和前方的一样，不需添加新的内容，而停顿模块需要进行改变。这里由于操作在ID段，因此需要在所需目标寄存器在EX段得出结果时停顿一个周期，在MEM段时停顿两个周期。

```
always @(*) begin
    if(rst) begin
        beq_rs1 = 0; beq_rs2 = 0;
    end else begin
        case(forwardC)
            2'b00: beq_rs1 = rd0;
            2'b01: beq_rs1 = wd;
            2'b10: begin
                if(sig_EX[2:1] == 2'b10) beq_rs1 = PCP_EX;
                else if(sig_EX[2:1] == 2'b11) beq_rs1 = ureg_EX;
                else beq_rs1 = ALUout_reg;
            end
            default: beq_rs1 = rd0;
        endcase
        case(forwardD)
            2'b00: beq_rs2 = rd1;
            2'b01: beq_rs2 = wd;
            2'b10: begin
                if(sig_EX[2:1] == 2'b10) beq_rs2 = PCP_EX;
                else if(sig_EX[2:1] == 2'b11) beq_rs2 = ureg_EX;
                else beq_rs2 = ALUout_reg;
            end
            default: beq_rs2 = rd1;
        endcase
    end
end
```

下面是多周期停顿所需计数器

```
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        count <= 0;
    end
    else if(stallb == 2'b10) begin
        count <= 1;
    end else begin
        count <= 0;
    end
end
```


如上便能实现分支预测前移

实验结果展示

仿真相应汇编测试程序

仿真例程分为三个部分，这里直接展示仿真结果（原始文件过大）：


- 第一部分成功标志

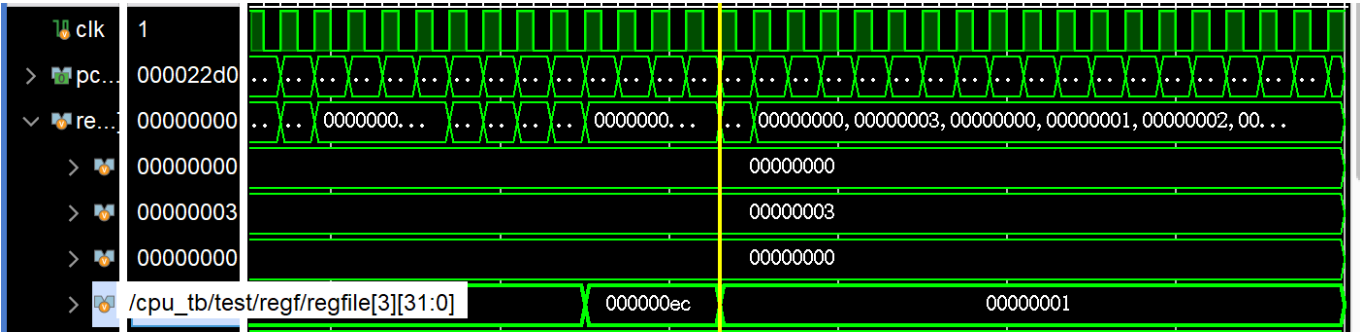


可以看到程序成功结束

含有冒险的程序如下：

- 第二部分成功标志

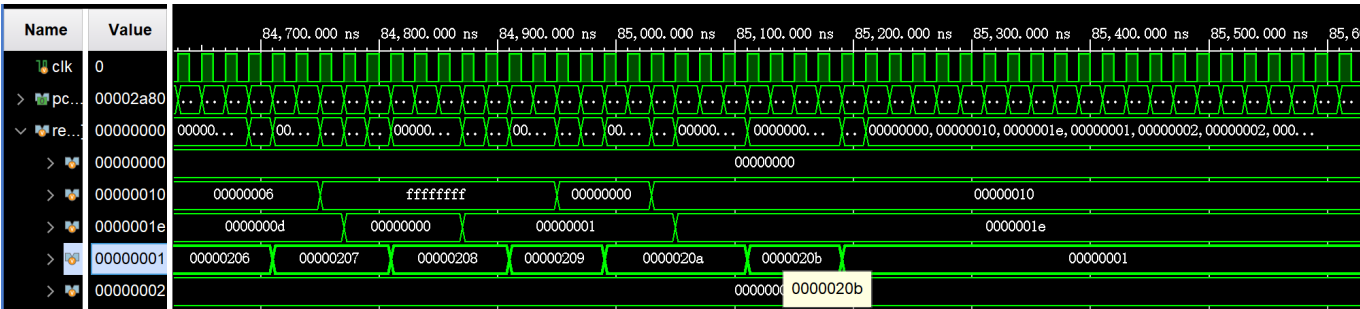

- 第三部分成功标志

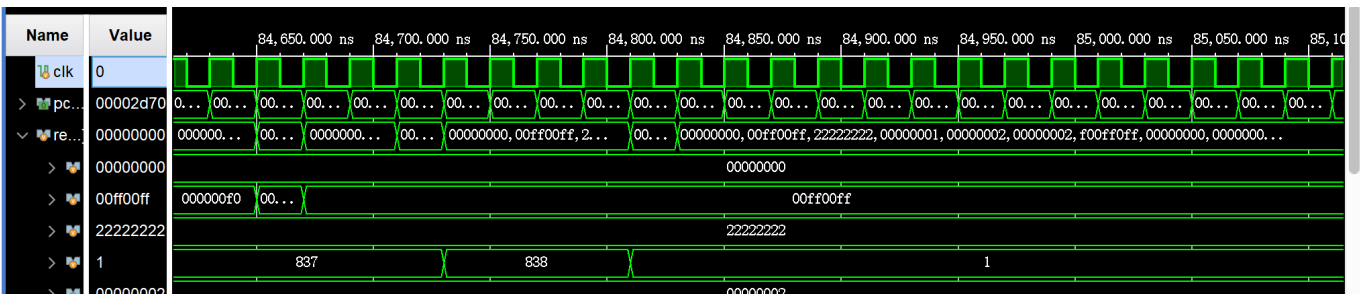

该CPU已基本实现riscv指令集基本指令的各种操作

实验总结

- 本次实验任务量一般，经过两周时间进行指令拓展，虽然原始CPU存在各种bug，但还是成功跑完了三段例程，标志着基本指令集的实现
- 本次实验进一步让我理解各指令格式的用意以及各模块之间的关系，进一步加深了对CPU的理解