

计算机组成原理 实验报告

姓名：陈奕衡

学号：PB20000024

一、实验题目

- 实验四 单周期CPU设计

二、实验目的

- 理解CPU的结构和工作原理
- 掌握单周期CPU的设计和调试方法
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

三、实验平台

- ISE / Vivado (暂不支持其他Verilog HDL开发环境的检查)
- fpgaol 平台

四、实验过程

修改Lab2寄存器堆模块，增加1个用于调试的读端口，且使其r0内容恒定为0

修改后的寄存器堆文件如下：

```
module rge32 #(parameter WIDTH = 32)(
    input clk, rst, we,
    input [4:0] ra0, ra1, wa, m_rf_addr,
    input [WIDTH - 1:0] wd,
    output [WIDTH - 1:0] rd0, rd1, rf_data
);

reg [WIDTH - 1:0] regfile [0:31];
integer i;

assign rd0 = regfile[ra0],
        rd1 = regfile[ra1],
        rf_data = regfile[m_rf_addr];

always @(posedge clk or posedge rst) begin
    regfile[0] = 32'h00000000;
    if(rst) begin
        for(i = 1; i < 32; i = i + 1)
            regfile[i] = 32'h00000000;
    end
    else if(we && wa) begin
```

此寄存器相比于Lab2, 增加了如下内容:

- 本次实验基于如下数据通路进行:



```

module alu32 #(parameter WIDTH = 32)(//数据宽度
input  rst,
input  [WIDTH-1:0] a, b,    //两操作数 (对于减运算, a是被减数)
input  [2:0] f,            //操作功能 (加、减、与、或、异或等)
output [WIDTH-1:0] y,      //运算结果 (和、差 ...)
output z);                //零标志 (运算结果为零, z置1)

reg [WIDTH-1:0] temp;

always @(*) begin
    if(rst) begin
        temp = 0;
    end else begin
        case (f [2:0])
            3'b000: temp = a + b;
            3'b001: temp = a - b;
            3'b010: temp = a & b;
            3'b011: temp = a | b;
            3'b100: temp = a ^ b;
            3'b101: begin
                if(a < b)
                    temp = 0;
                else
                    temp = 1;
            end
            default: temp = 0;
        endcase
    end
end

assign z = (temp) ? 0 : 1;
assign y = temp;

endmodule

```

此alu模块相比于实验一，存在如下改进：

- 添加了置位功能
- 增加了3'b101的运算码，专门用来进行b1t指令的判断

imm_gen模块

该模块负责生成相应指令的立即数，代码如下：

```

module imm_gen(
    input rst,
    input [31:0] IR,
    output [31:0] imm
);

```

```

reg [31:0] imm_reg;

always @(*) begin //imm_gen
    if(rst) begin
        imm_reg = 32'h00000000;
    end else begin
        case (IR[6:0])
            7'b0010111: begin //auipc
                imm_reg = {IR[31:12], 12'h000};
            end
            7'b0010011: begin //i-type
                if(IR[31]) begin
                    imm_reg = {20'hffffff, IR[31:20]};
                end else begin
                    imm_reg = {20'h00000, IR[31:20]};
                end
            end
            7'b1100011: begin //beq
                if(IR[31]) begin
                    imm_reg = {19'hffffff, IR[31], IR[7], IR[30:25], IR[11:8],
1'b0};
                end else begin
                    imm_reg = {19'h00000, IR[31], IR[7], IR[30:25], IR[11:8],
1'b0};
                end
            end
            7'b0000011: begin //lw
                if(IR[31]) begin
                    imm_reg = {20'hffffff, IR[31:20]};
                end else begin
                    imm_reg = {20'h00000, IR[31:20]};
                end
            end
            7'b0100011: begin //sw
                if(IR[31]) begin
                    imm_reg = {20'hffffff, IR[31:25], IR[11:7]};
                end else begin
                    imm_reg = {20'h00000, IR[31:25], IR[11:7]};
                end
            end
            7'b1101111: begin //jal
                if(IR[31]) begin
                    imm_reg = {11'hfff, IR[31], IR[19:12], IR[20], IR[30:21],
1'b0};
                end else begin
                    imm_reg = {11'h000, IR[31], IR[19:12], IR[20], IR[30:21],
1'b0};
                end
            end
            7'b1100111: begin //jalr
                if(IR[31]) begin
                    imm_reg = {20'hffffff, IR[31:20]};
                end else begin
                    imm_reg = {20'h00000, IR[31:20]};
                end
            end
        endcase
    end
end

```

```

        end
    end
    default: begin
        imm_reg = 32'h00000000;
    end
endcase
end
end

assign imm = imm_reg;

endmodule

```

该模块并无任何特殊该进，只需注意各立即数的在指令中的存储位置即可

control 模块

该模块主要负责对整个CPU模块输出控制信号进行控制，以实现CPU指令的正确实行，代码如下：

```

module control_unit (
    input [6:0] opcode,
    input rst,

    //control signal
    output reg Branch,
    output reg ALUSrc,
    output reg MemWrite,
    output reg [1:0] MemtoReg,
    output reg MemRead,
    output reg RegWrite,
    output reg [1:0] ALUOp,
    output reg jump,
    output reg jumpr
);

always @(*) begin
    if(rst) begin
        Branch = 0; ALUSrc = 0; MemWrite = 0; ALUOp = 2'b11;
        MemtoReg = 2'b00; MemRead = 0; RegWrite = 0; jump = 0; jumpr = 0;
    end else begin
        case (opcode)
            7'b0110011: begin//R-format
                Branch = 0; ALUSrc = 0; MemWrite = 0; ALUOp = 2'b10;
                MemtoReg = 2'b00; MemRead = 0; RegWrite = 1; jump = 0; jumpr = 0;
            end
            7'b1100011: begin//beq
                Branch = 1; ALUSrc = 0; MemWrite = 0; ALUOp = 2'b01;
                MemtoReg = 2'b00; MemRead = 0; RegWrite = 0; jump = 0; jumpr = 0;
            end
            7'b0010011: begin//i-format
                Branch = 0; ALUSrc = 1; MemWrite = 0; ALUOp = 2'b11;

```

```
        MemtoReg = 2'b00; MemRead = 0; RegWrite = 1; jump = 0; jumpr = 0;
    end
    7'b0000011: begin//lw
        Branch = 0; ALUSrc = 1; MemWrite = 0;  ALUOp = 2'b00;
        MemtoReg = 2'b01; MemRead = 1; RegWrite = 1; jump = 0; jumpr = 0;
    end
    7'b0100011: begin//sw
        Branch = 0; ALUSrc = 1; MemWrite = 1;  ALUOp = 2'b00;
        MemtoReg = 2'b00; MemRead = 0; RegWrite = 0; jump = 0; jumpr = 0;
    end
    7'b1101111: begin//jal
        Branch = 0; ALUSrc = 1; MemWrite = 0;  ALUOp = 2'b00;
        MemtoReg = 2'b10; MemRead = 0; RegWrite = 1; jump = 1; jumpr = 0;
    end
    7'b1100111: begin//jalr
        Branch = 0; ALUSrc = 1; MemWrite = 0;  ALUOp = 2'b00;
        MemtoReg = 2'b10; MemRead = 0; RegWrite = 1; jump = 1; jumpr = 1;
    end
    7'b0010111: begin//auipc
        Branch = 0; ALUSrc = 0; MemWrite = 0;  ALUOp = 2'b00;
        MemtoReg = 2'b11; MemRead = 0; RegWrite = 1; jump = 0; jumpr = 0;
    end
    default: begin
        Branch = 0; ALUSrc = 0; MemWrite = 0;  ALUOp = 2'b11;
        MemtoReg = 2'b00; MemRead = 0; RegWrite = 0; jump = 0; jumpr = 0;
    end
endcase
end
end

endmodule
```


该模块相比于书中标准的数据通路，增加了如下部分：

- 添加jump、jumpr信号，用于jal、jalr指令执行时相关npc值的赋值
- 将MemtoReg信号拓宽为两位，其作用如下：

位数	作用
2'b00	同原数据通路1'b0情况，写回alu模块运算结果
2'b01	同原数据通路1'b1情况，写回data_memory模块读取数值
2'b10	在jal和jalr指令中取到，写回当前pc值
2'b11	在auipc指令中取到，写回相加后得到的pc+imm

ALU_control模块

 采用逐级译码的办法得出ALUcode：首先在control模块中跟据操作码得出ALUOp，之后在此模块中利用func3和func7字段进一步译码得出最终的ALUcode



```
module ALU_control(
    input rst,
    input [2:0] IR3,
    input IR1,
    input [1:0] ALUOp,
    output [2:0] ALUcode
);

reg [2:0] ALUcode_reg;

always @(*) begin
    if(rst) begin
        ALUcode_reg = 3'b111;
    end else begin
        case(ALUOp)
            2'b10: begin //R-type
                case(IR3)
                    3'b000: begin
                        if(IR1) begin
                            ALUcode_reg = 3'b001;
                        end else begin
                            ALUcode_reg = 3'b000;
                        end
                    end
                    3'b111: begin
                        ALUcode_reg = 3'b010;
                    end
                    3'b110: begin
                        ALUcode_reg = 3'b011;
                    end
                endcase
            end
            2'b00: begin //lw,sw
                ALUcode_reg = 3'b000;
            end
            2'b01: begin //beq, blt
                case(IR3)
                    3'b000: ALUcode_reg = 3'b001;
                    3'b100: ALUcode_reg = 3'b101;
                endcase
            end
            2'b11: begin //i-type
                case(IR3)
                    3'b000: begin
                        ALUcode_reg = 3'b000;
                    end
                    3'b111: begin
                        ALUcode_reg = 3'b010;
                    end
                    3'b110: begin
                        ALUcode_reg = 3'b011;
                    end
                endcase
            end
        endcase
    end
end
```

```

        end
    endcase
end
end

assign ALUcode = ALUcode_reg;

endmodule

```

相比书中部分作出如下改变：

- 对于addi指令，新增ALUOp为2'b11使其与add指令进行区分，防止错误读取func7的内容造成译码错误

Instruction_memory与Data_memory模块

两模块根据哈佛结构分开实现，大小均为256*32bit,用于存储指令和数据。实现方式是例化两个分布式存储器（一个RAM和一个ROM），代码如下：

```

dist_mem_gen_0 data (
    .a(ALUout[9:2]),          // input wire [7 : 0] a
    .d(rd1),                  // input wire [31 : 0] d
    .dpra(m_rf_addr),         // input wire [7 : 0] dpra
    .clk(neg_clk),            // input wire clk
    .we(MemWrite),            // input wire we
    .spo(dm),                 // output wire [31 : 0] spo
    .dpo(m_data)              // output wire [31 : 0] dpo
);

dist_mem_gen_1 instruction (
    .a(pc[9:2]),              // input address [15 : 0] a
    .spo(IR)                  // output wire [31 : 0] spo
);

```

该模块存在的问题以及解决方案：

- 首先是时钟信号问题，由于单周期CPU在理想情况下只有PC受控于clk，一个时钟周期内不会有对于内存与寄存器堆的访问，因此在此处对于以上内容的访问设置在了时钟下沿，从而实现在一个时钟周期内进行内存读写的操作
- 可以发现分布式存储器没有读入使能，因此不需要MemRead信号
- 地址信号截断为[9:2]，一方面是因为大小只需8位地址码，另一方面是因为RISC-V中数据以byte形式存储，从而两个数据之间地址偏移量为4（而rars中导出的.coe文件地址偏移量为1），因此地址的初始位要取第三位
- 最后是分布式存储器端口的改变，这里使用双端口是为了多出一个只读的端口用于PDU模块和debug

CPU的主体模块

此处进行CPU各模块的连接和与PDU的对接，以及对于pc的处理：


```

module cpu (
    input clk,
    input rst,

    //IO_BUS
    output [7:0] io_addr,      //led和seg的地址
    output [31:0] io_dout,    //输出led和seg的数据
    output io_we,             //输出led和seg数据时的使能信号
    input [31:0] io_din,      //来自sw的输入数据

    //Debug_BUS
    input [7:0] m_rf_addr,    //存储器(MEM)或寄存器堆(RF)的调试读口地址
    output [31:0] rf_data,    //从RF读取的数据
    output [31:0] m_data,     //从MEM读取的数据
    output [31:0] pc_out      //PC的内容
);

reg [31:0] pc, NextPC, wd, alu_pc;
wire [1:0] ALUOp, MemtoReg;
wire [2:0] ALUcode;
wire ALUSrc, Branch, MemRead, jump, neg_clk,
      MemWrite, RegWrite, zero, PCSrc, jumpr, Memsrc;
wire [31:0] alu_a, PC_plus, readdata,
            alu_b, rd1, IR, imm, ALUout, dm;

always @(*) begin
    if(~PCSrc) begin
        NextPC = PC_plus;
    end
    else if(PCSrc) begin
        if(~jumpr) begin
            NextPC = pc + imm;
        end else begin
            NextPC = (alu_pc + imm) & ~1;
        end
    end
end

always @(*) begin
    if(MemtoReg == 2'b00) begin
        wd = ALUout;
    end
    else if(MemtoReg == 2'b01) begin
        wd = readdata;
    end
    else if(MemtoReg == 2'b10) begin
        wd = PC_plus;
    end
    else if(MemtoReg == 2'b11) begin
        wd = pc + imm;
    end
end
end

```

```

always@(negedge clk, posedge rst) begin
    if(rst) begin
        alu_pc <= 0;
    end else begin
        alu_pc <= alu_a;
    end
end


always @(posedge clk or posedge rst) begin //fetch_code
    if(rst)
        pc <= 32'h00002ffc;
    else
        pc <= NextPC;
end

assign neg_clk = ~clk;
assign PCSrc = (Branch & zero) | jump;
assign PC_plus = pc + 4;
assign alu_b = (ALUSrc) ? imm : rd1;

assign pc_out = pc;
assign io_dout = rd1;
assign io_addr = ALUout [7:0];
assign Memsrc = (~ALUout[10] && ALUOp == 2'b00) & MemWrite;
assign readdata = (ALUout[10] && ALUOp == 2'b00) ? io_din : dm;
assign io_we = MemWrite & (ALUout[10] && ALUOp == 2'b00);


```

 - `pc`取值由`PCSrc`和`jump`两个控制信号共同控制，其中`PCSrc`同最初的数据通路，而`jump`是用来实现`jalr`指令的，等效如图：



- 之后还是`jalr`的问题，由于寄存器的下沿读入，导致`pc`会因为寄存器中值的改变而在一个时钟周期内产生两次改变，最终跳转到错误的位置。因此在此处定义了一个`alu_pc`寄存器，在每次时钟上沿存入`x[rs1]`的值，从而防止多次读取

实际CPU的RTL逻辑电路：

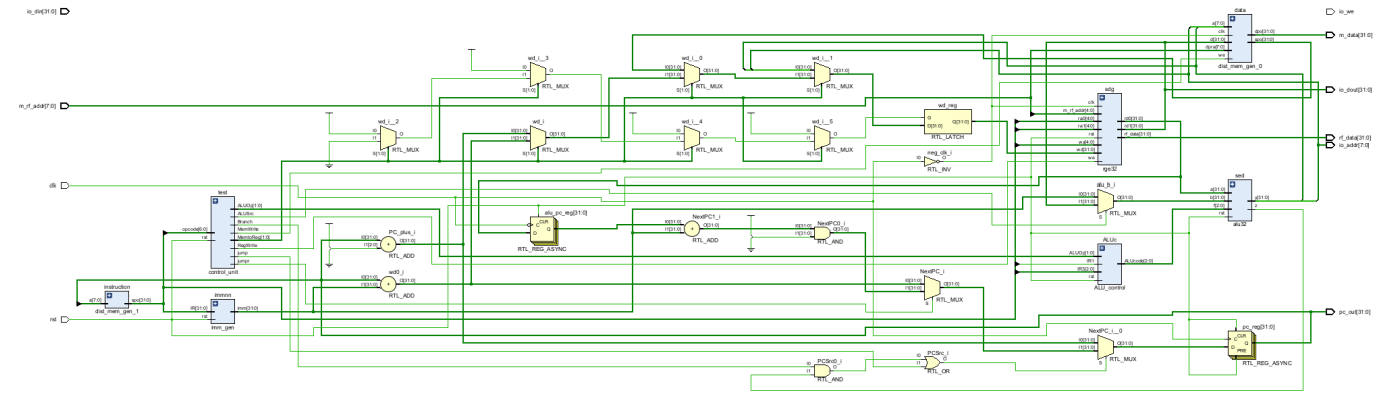


CPU的模块内容叙述完毕，下面为PDU的介绍以及连接

PDU模块以及相应端口介绍


PDU模块介绍

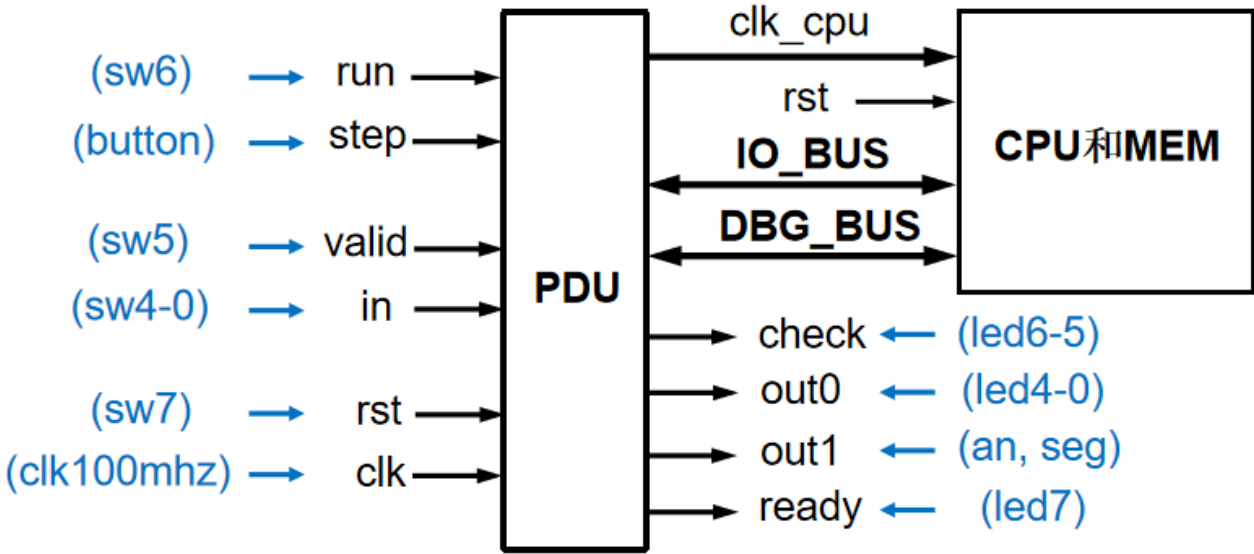- 控制CPU的运行方式：run = 1 连续运行，0 单步运行
- 管理外设 (开关sw、指示灯led、数码管an & seg)
- 显示运行结果和数据通路状态



- PDU的逻辑结构如下：

PDU逻辑结构图

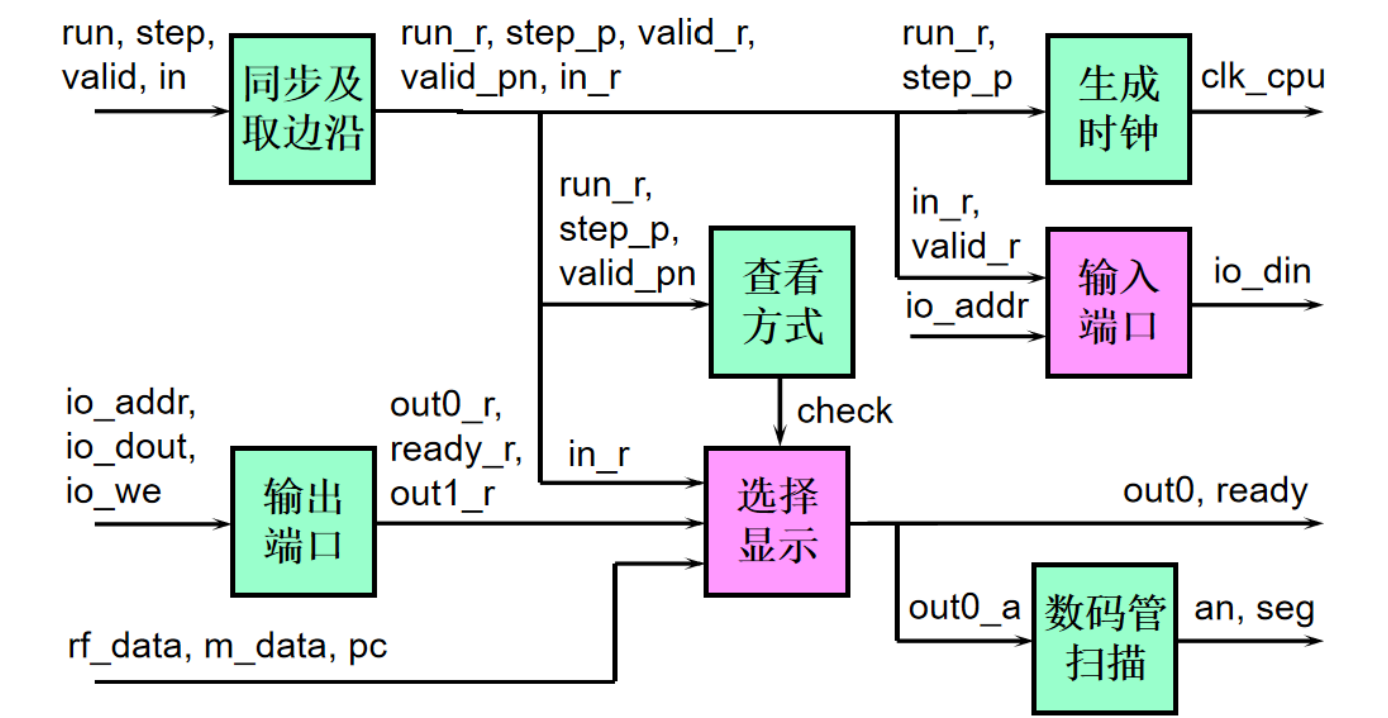

主要端口介绍

DBG_BUS信号

调试时将存储器和寄存器堆内容，以及CPU数据通路状态信息导出显示

- `m_rf_addr`: 存储器(MEM)或寄存器堆(RF)的调试读口地址
- `rf_data`: 从RF读取的数据
- `m_data`: 从MEM读取的数据
- `pc`: PC的内容

IO_BUS信号

CPU运行时访问开关(sw)、指示灯(led)和数码管(an, seg)

- `io_addr`: I/O外设的地址
- `io_din`: CPU接收来自输入缓冲寄存器 (IBR) 的sw输入数据
- `io_dout`: CPU向led和seg输出的数据
- `io_we`: CPU向led和seg输出时的使能信号，利用该信号将`io_dout`存入输出缓冲寄存器 (OBR)，再经数码管显示电路将其显示在数码管 (an, seg)

从而可以得出，CPU的所有端口如下：

```
module cpu (  
    input clk,
```

```

input rst,

//IO_BUS
output [7:0] io_addr,      //led和seg的地址
output [31:0] io_dout,    //输出led和seg的数据
output io_we,             //输出led和seg数据时的使能信号
input [31:0] io_din,      //来自sw的输入数据

//Debug_BUS
input [7:0] m_rf_addr,    //存储器(MEM)或寄存器堆(RF)的调试读口地址
output [31:0] rf_data,    //从RF读取的数据
output [31:0] m_data,     //从MEM读取的数据
output [31:0] pc_out      //PC的内容
);

```

PDU模块结构化描述:

- 同步输入信号

```

always @(posedge clk) begin
    run_r <= run;
    step_r <= step;
    step_2r <= step_r;
    valid_r <= valid;
    valid_2r <= valid_r;
    in_r <= in;
end

```

- CPU工作方式

```

always @(posedge clk, posedge rst) begin
    if(rst)
        clk_cpu_r <= 0;
    else if (run_r)
        clk_cpu_r <= ~clk_cpu_r;
    else
        clk_cpu_r <= step_p;
end

```

- run = 1: 连续运行
 - PDU向CPU输出连续时钟信号clk_cpu
 - CPU通过I/O_BUS访问外设
 - 输入端口: in, valid
 - 输出端口: out0, out1, ready
- run = 0: 单步运行 (每次执行一条指令)

- 每按动step一次，PDU产生一个周期的clk_cpu
 - 执行外设输入指令前，应先设置好valid或in后，再按动step
 - 执行任何指令后，led和数码管(an, seg)显示当前程序运行结果
 - 随后可以通过改变valid和in查看寄存器堆、存储器和PC的内容
- 读、写外设端口

```
//读外设端口
always @* begin
    case (io_addr)
        8'h0c: io_din_a = {{27{1'b0}}, in_r};
        8'h10: io_din_a = {{31{1'b0}}, valid_r};
        default: io_din_a = 32'h0000_0000;
    endcase
end

//写外设端口
always @(posedge clk, posedge rst) begin
    if (rst) begin
        out0_r <= 5'h1f;
        out1_r <= 32'h1234_5678;
        ready_r <= 1'b1;
    end
    else if (io_we)
        case (io_addr)
            8'h00: out0_r <= io_dout[4:0];
            8'h04: ready_r <= io_dout[0];
            8'h08: out1_r <= io_dout;
            default: ;
        endcase
    end
end
```

• 外设端口地址：0x0000_0400 ~ 0x0000_07ff

存储器映射外设端口地址表				
存储器地址	I/O_addr	输出端口名	输入端口名	外设
0x0000_0400	0	out0	-	led4-0
0x0000_0404	1	ready	-	led7
0x0000_0408	2	out1	-	an, seg
0x0000_040C	3	-	in	sw4-0
0x0000_0410	4	-	valid	sw5

此处外设地址在cpu中的体现在于此：

```

assign Memsrc = (~ALUout[10] && ALUOp == 2'b00) & MemWrite;
assign readdata = (ALUout[10] && ALUOp == 2'b00) ? io_din : dm;
assign io_we = MemWrite & (ALUout[10] && ALUOp == 2'b00);

```

- 最后是时分复用的显示界面:

```

//LED和数码管查看类型
always @(posedge clk, posedge rst) begin
if(rst)
    check_r <= 2'b00;
else if(run_r)
    check_r <= 2'b00;
else if (step_p)
    check_r <= 2'b00;
else if (valid_pn)
    check_r <= check - 2'b01;
end

//LED和数码管显示内容
always @* begin
    ready_a = 1'b0;
    case (check_r)
        2'b00: begin
            out0_a = out0_r;
            out1_a = out1_r;
            ready_a = ready_r;
        end
        2'b01: begin
            out0_a = in_r;
            out1_a = rf_data;
        end
        2'b10: begin
            out0_a = in_r;
            out1_a = m_data;
        end
        2'b11: begin
            out0_a = 5'b00000;
            out1_a = pc;
        end
    endcase
end

//扫描数码管
always @(posedge clk, posedge rst) begin
    if (rst) cnt <= 20'h0_0000;
    else cnt <= cnt + 20'h0_0001;
end

always @* begin
    case (an)

```

```
3'd0: seg_a = out1_a[3:0];
3'd1: seg_a = out1_a[7:4];
3'd2: seg_a = out1_a[11:8];
3'd3: seg_a = out1_a[15:12];
3'd4: seg_a = out1_a[19:16];
3'd5: seg_a = out1_a[23:20];
3'd6: seg_a = out1_a[27:24];
3'd7: seg_a = out1_a[31:28];
default: ;
endcase
end
```

外设使用说明表

sw				button	led			an/seg	说明
7	6	5	4~0		7	6~5	4~0		
rst	run	valid	in	step	ready	check	out0	out1	
↑	-	-	-	-	1	00	0x1f	0x12...8	复位
x	1	valid	in	-	ready	00	out0	out1	连续运行
	0	valid	in	↑	ready	00	out0	out1	单步运行
		↑↓	addr_rf	x	0	01	addr_rf	data_rf	查看寄存器堆
			addr_m		0	10	addr_m	data_m	查看存储器
			-		0	11	0	PC	查看PC

以上就是全部关于PDU模块的介绍。

实验结果展示

CPU仿真以及仿真例程

首先是仿真例程，在rars软件上编写，如下：

```
.data
out: .word 0xff      #led, 初始全亮
in: .word 0x01       #switch

.text
la a0, out           #仿真需要
```



```

sw x0, 0(a0)          #test sw: 全灭led

addi t0, x0, 0xff     #test addi: 全亮led
sw t0, 0(a0)

lw t0, 4(a0)          #test lw: 由switch设置led
sw t0, 0(a0)

andi t0, x0, 0x00      #test add: 半亮前led
addi t1, x0, 0x0f
add t0, x0, t1
sw t0, 0(a0)

beq t0, t1, sign1      #test beq: 半亮后led
sign1:
addi t0, x0, 0xf0
sw t0, 0(a0)


jal x1, sign2          #test jal: 半亮中led

addi t0, x0, 0xc0      #test blt: 亮边界led
addi t1, x0, 0x03
blt t1, t0, sign3
sign3:
add t0, t0, t1
sw t0, 0(a0)

sign2:
addi t0, x0, 0x3c
sw t0, 0(a0)
jalr x1                #test jalr: 返回正确的位置


```

共需测试10条指令，仿真波形如下：

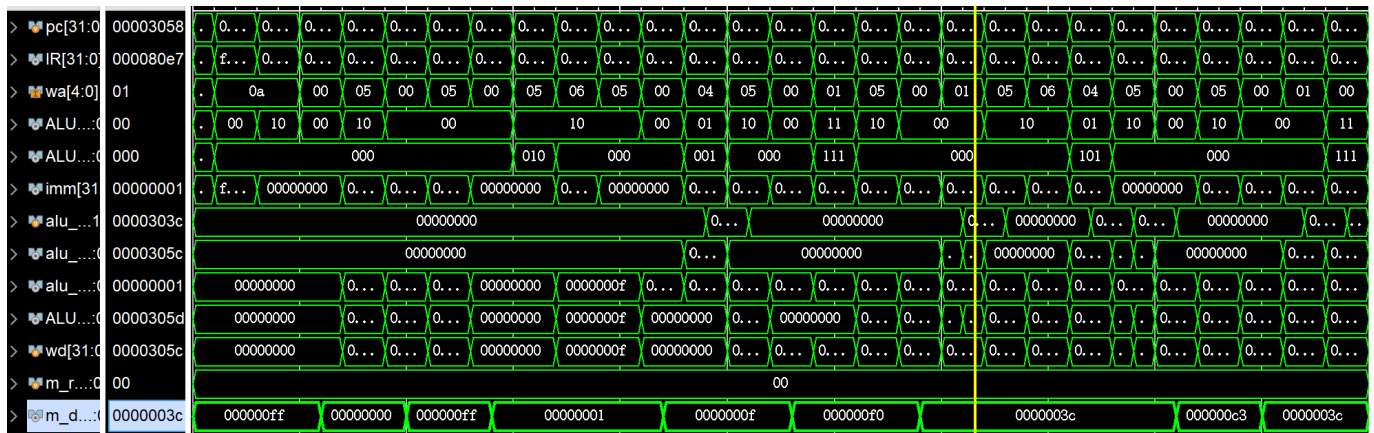

这里仿真时将`m_rf_addr`设为0，观察`m_data`的值即可。可以发现程序成功运行。

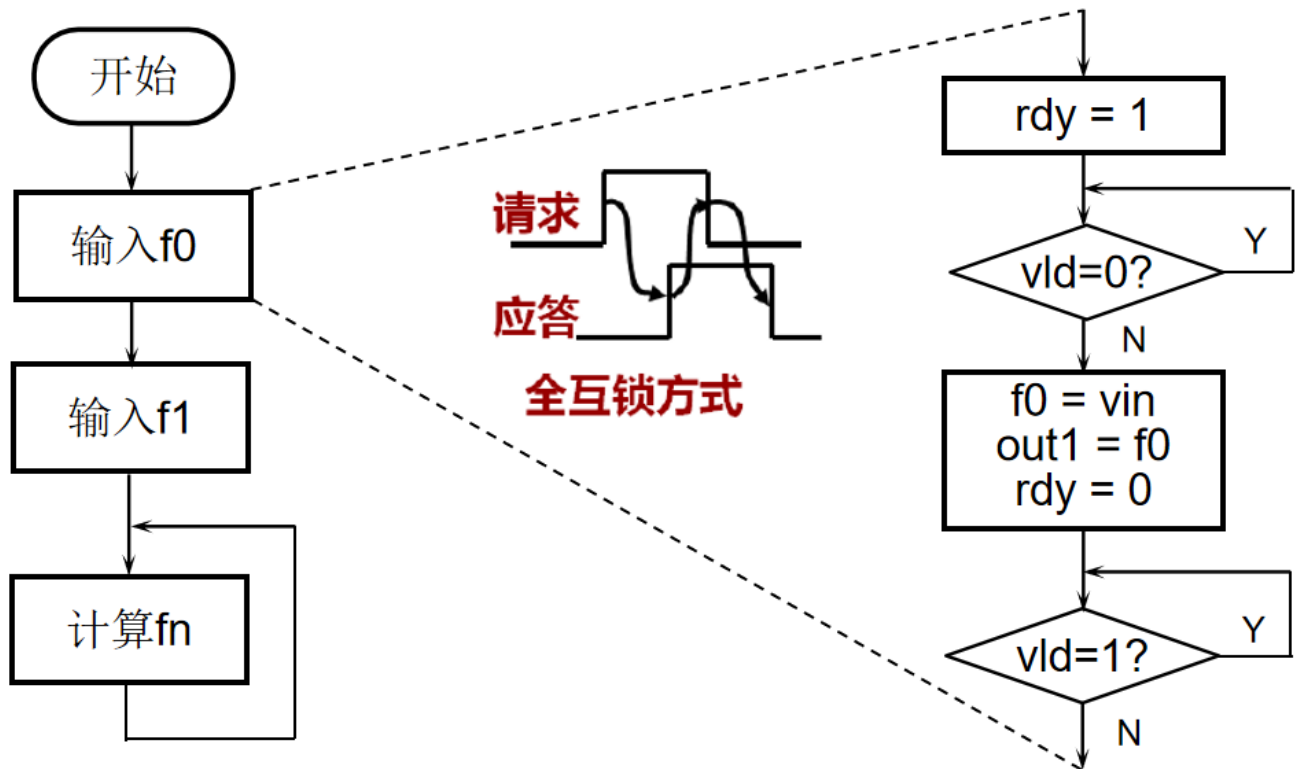最后是在FPGAOL上的测试，这里使用的是老师的例程，附带有斐波那契—卢卡斯数列的计算。程序流程框图如下：



实际代码如下：

```

    addi x1, x0, 1    #x1=1
    add t1, x0, x0    #store fib series @t1

#### input f0
    sw x1, 0x404(x0) #rdy=1
l1:
    lw t0, 0x410(x0) #wait vld=1
    # addi a7, x0, 5    #for debug begin
    # ecall
    # mv t0, a0        #for debug end

    beq t0, x0, l1
    lw s0, 0x40c(x0) #s0=vin
    # addi a7, x0, 5    #for debug begin
    # ecall
    # mv s0, a0        #for debug end

    sw s0, 0x408(x0) #out1=f0
    sw s0, 0(t1)     #store f0
    addi t1, t1, 4

    sw x0, 0x404(x0) #rdy=0
l2:
    lw t0, 0x410(x0) #wait vld=0
    # addi a7, x0, 5    #for debug begin
    # ecall
    # mv t0, a0        #for debug end

```

```

        beq t0, x1, l2

#### input f1
        sw x1, 0x404(x0) #rdy=1
l3:
        lw t0, 0x410(x0) #wait vld=1
#       addi a7, x0, 5    #for debug begin
#       ecall
#       mv t0, a0        #for debug end

        beq t0, x0, l3
        lw s1, 0x40c(x0) #s1=vin
#       addi a7, x0, 5    #for debug begin
#       ecall
#       mv s1, a0        #for debug end

        sw s1, 0x408(x0) #out1=f1
        sw s1, 0(t1)     #store f1
        addi t1, t1, 4

        sw x0, 0x404(x0) #rdy=0
l4:
        lw t0, 0x410(x0) #wait vld=0
#       addi a7, x0, 5    #for debug begin
#       ecall
#       mv t0, a0        #for debug end

        beq t0, x1, l4

#### comput fi = fi-2 + fi-1
next:
        add t0, s0, s1    #fi
        sw t0, 0x408(x0) #out1=fi
        sw t0, 0(t1)     #store fi
        addi t1, t1, 4

        add s0, x0, s1
        add s1, x0, t0

        sw x1, 0x404(x0) #rdy=1
l5:
        lw t0, 0x410(x0) #wait vld=1
#       addi a7, x0, 5    #for debug begin
#       ecall
#       mv t0, a0        #for debug end

        beq t0, x0, l5
        sw x0, 0x404(x0) #rdy=0
l6:
        lw t0, 0x410(x0) #wait vld=0
#       addi a7, x0, 5    #for debug begin
#       ecall
#       mv t0, a0        #for debug end

```

```
beq t0, x1, 16
jal x0, next
```

在FPGAOL上的运行结果如下：

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA

XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart

FPGAOL uart beta 1.0

>

uart pins: cts rts rxd txd

xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4

baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

0 1 2 3 4 5 6 7 8

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a

xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18

上图为，初始化CPU后的显示

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA

XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart

FPGAOL uart beta 1.0

>

uart pins: cts rts rxd txd

xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4

baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

0 0 0 0 0 0 0 0 3

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a

xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

soft clock button

None


clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18


Sampling Waveform


20 / 22

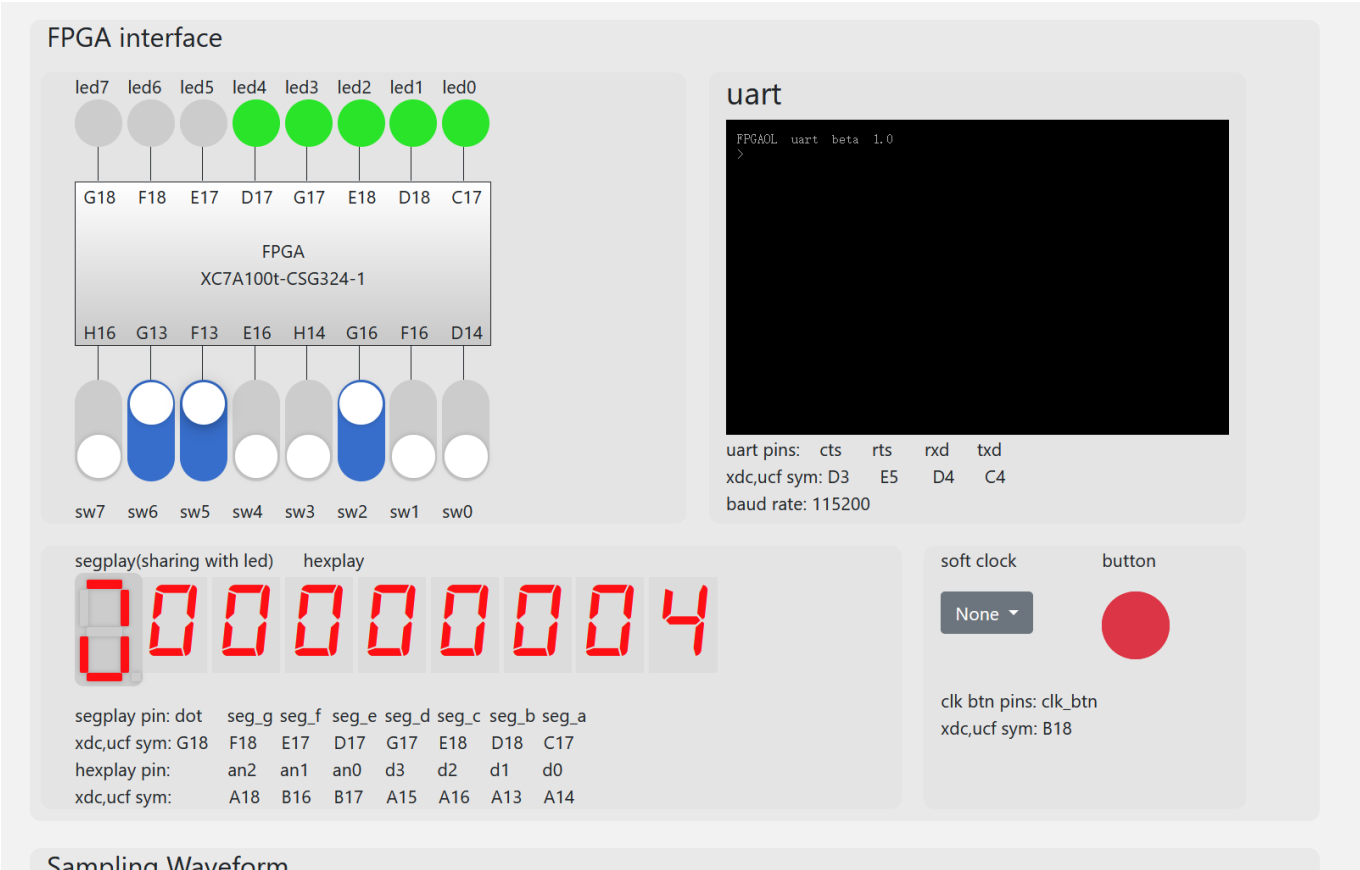调整CPU运行模式为连续运行，利用valid的输入和汇编程序中的判断来进行阶段的递进。上图为输入数列第一项为3。



输入数列第二项为4。

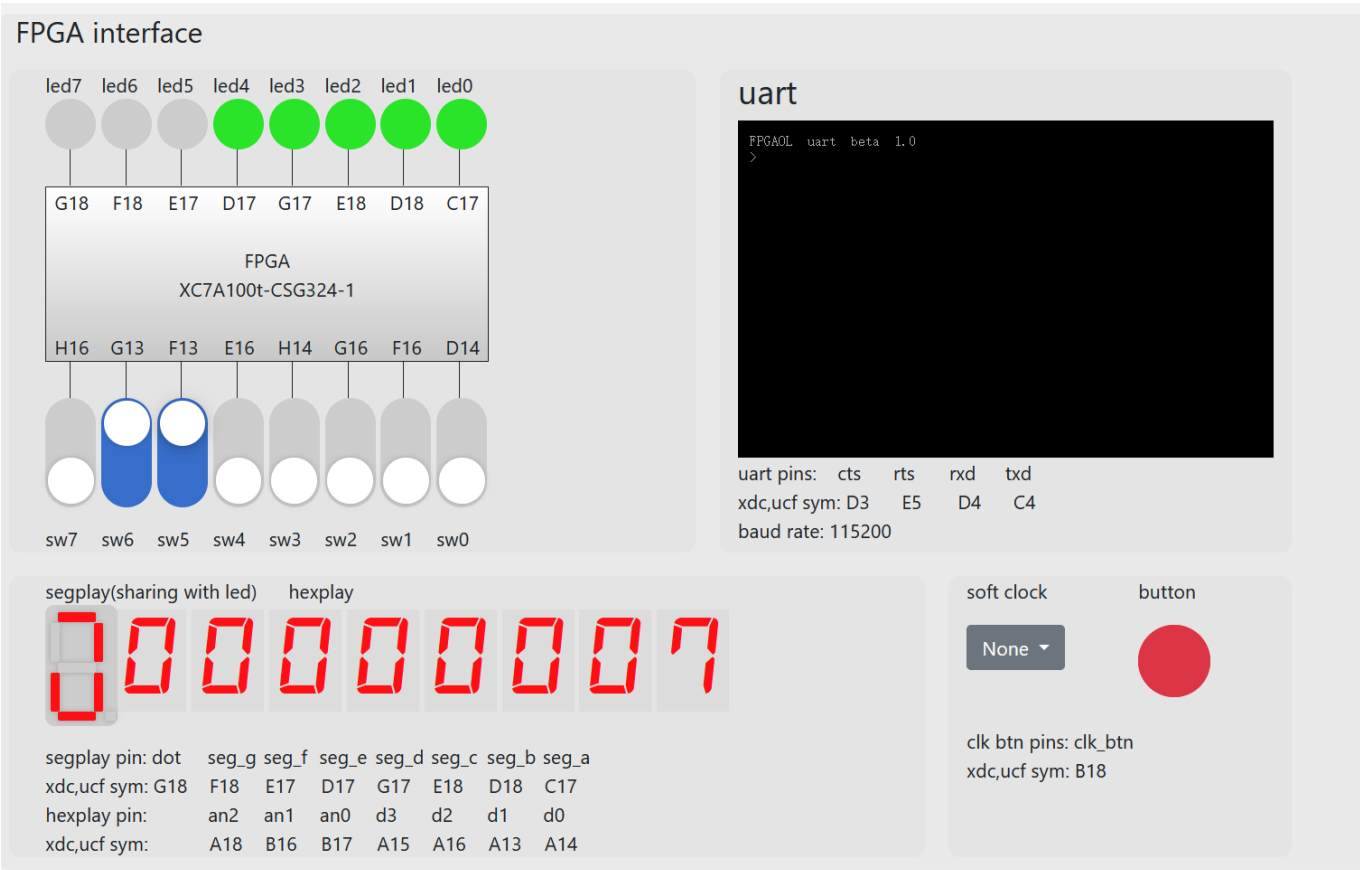

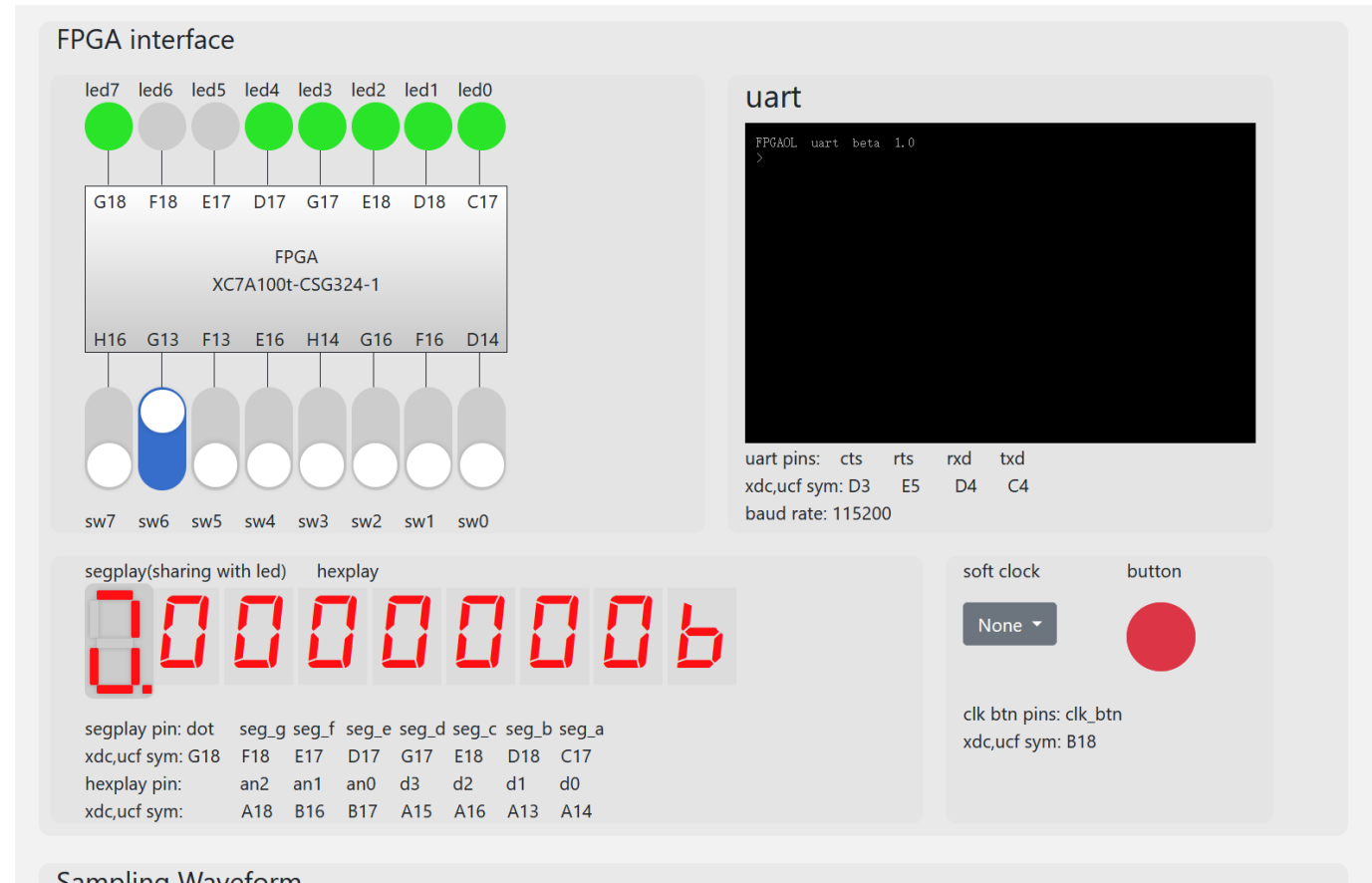

以上两图为利用valid键进行控制计算输出第三项、第四项的过程。说明程序在cpu中运行正确，cpu功能正确，与pdu的连接也正确。

综上，本次实验必做、选做部分全部完成。

实验总结

- 本次实验任务量适中，给了两周时间实现单周期CPU还是比较充裕的。并且，数据通路基本给出了，只有两个指令的数据通路待补充，写起来也很方便。
- 本次实验除了CPU设计实践以外，还收获到了很多关于I/O设备的知识，以及老师PDU模块的搭建思路，受益匪浅