

计算机组成原理 实验报告

姓名：陈奕衡

学号：PB20000024

一、实验题目

- 实验二 寄存器堆与存储器及其应用

二、实验目的

- 掌握寄存器堆（Register File）和存储器的功能、时序及其应用
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

三、实验平台

- ISE / Vivado（暂不支持其他Verilog HDL开发环境的检查）
- fpgaol 平台

四、实验过程

寄存器堆

根据PPT上所给出的端口，以行为描述32*32位大小的三端口寄存器堆：

```
module rge #(parameter WIDTH = 32)(
    input clk, we,
    input [4:0] ra0, ra1, wa,
    input [WIDTH - 1:0] wd,
    output [WIDTH - 1:0] rd0, rd1
);

reg [WIDTH - 1:0] regfile [0:32];

assign rd0 = regfile[ra0],
        rd1 = regfile[ra1];

always @(posedge clk) begin
    if(we && wa) begin
        regfile[wa] <= wd;
    end
end

endmodule
```

可见该寄存器堆可支持双端口异步读取，单端口同步写入。为方便后续进行cpu寄存器堆的例化，补充x0寄存器置0过程。

```
module rge #(parameter WIDTH = 32)(
    input clk, we,
    input [4:0] ra0, ra1, wa,
    input [WIDTH - 1:0] wd,
    output [WIDTH - 1:0] rd0, rd1
);

reg [WIDTH - 1:0] regfile [0:32];

assign rd0 = regfile[ra0],
        rd1 = regfile[ra1];

always @(posedge clk) begin
    regfile[0] = 32'h00000000;
    if(we && wa) begin
        regfile[wa] <= wd;
    end
end

endmodule
```

RAM存储器

分布式存储器IP

- 定义如下\$16 * 8\$的分布式存储器ip核：

并赋予如下的初始化coe文件:

- 定义如下 $16 * 8$ 的块式存储器ip核:

IP Symbol

Power Estimation

☒ Show disabled ports

+ AXI_SLAVE_S_AXI

+ AXILite_SLAVE_S_AXI

+ BRAM_PORTA

+ BRAM_PORTB

regcea

regceb

injectsbiterr

injectdbiterr

eccpipece

sleep

deepsleep

shutdown

s_ack

s_asetn

s_axi_injectsbiterr

s_axi_injectdbiterr

sbiterr

dbiterr

rdaddrecc[3:0]

rsta_busy

rstb_busy

s_axi_sbiterr

s_axi_dbiterr

s_axi_rdaddrecc[3:0]

Component Nameblk_mem_gen_0

Basic

Port A Options

Other Options

Summary

Memory Size

Write Width8Range: 1 to 4608 (bits)

Read Width8

Write Depth16Range: 2 to 1048576

Read Depth16

Operating ModeWrite First

Enable Port TypeUse ENA Pin

Port A Optional Output Registers

☒ Primitives Output Register

☐ Core Output Register

☐ SoftECC Input Register

☐ REGCEA Pin

Port A Output Reset Options

☐ RSTA Pin (set/reset pin)

Output Reset Value (Hex)0

☐ Reset Memory Latch

Reset PriorityCE (Latch or Register Enable)

其中初始化coe文件与分步式存储器一致，选取写优先模式，从生成时可以看出，块式存储器比分布式存储器多一个总使能，可以完成更细致的读写规划。

COE File Editor - test.coe

Key	Value
memory_initialization_radix	16
memory_initialization_vector	00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff

Validate


Save

Save As...

Close

利用寄存器堆实现FIFO队列

根据PPT所述要求以及端口序列，得出如下FIFO序列状态图：

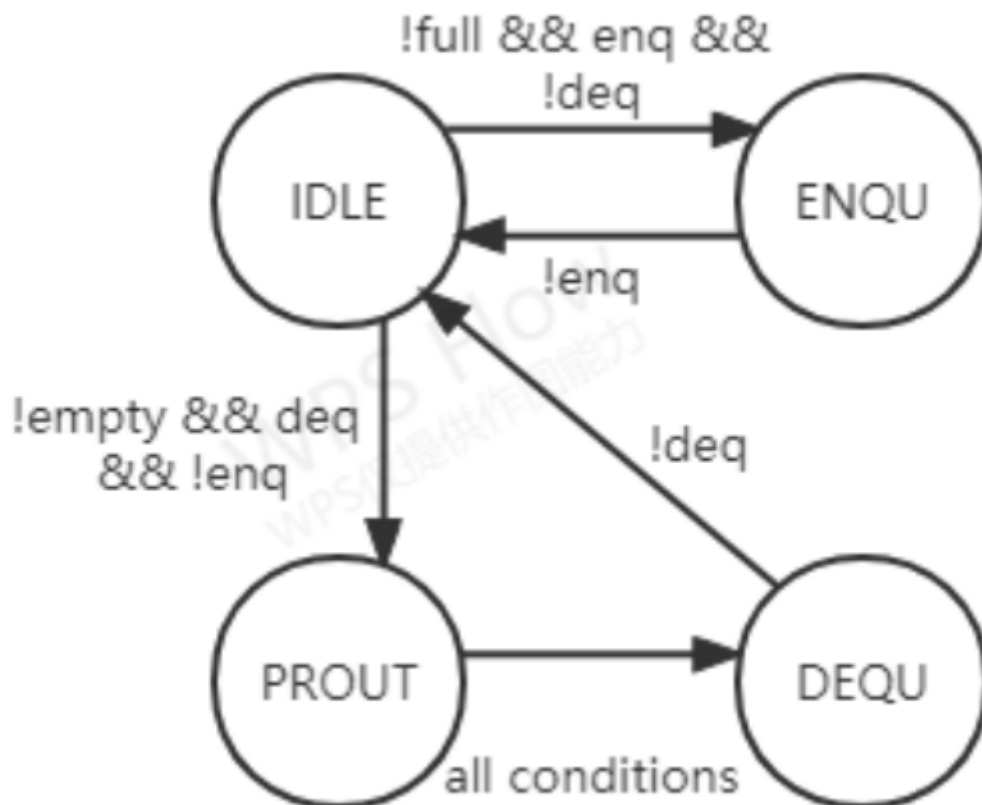

- IDLE: 队列处于等待状态，在enq (deq) 信号到达时进行入队 (出队) 操作
- PROUT: 用于出队前对于出队数据的显示，因此之后无条件跳转至DEQU状态
- DEQU: 出队操作，在完成之后直接返回等待状态
- ENQU: 入队操作，在完成之后直接返回等待状态

之后根据PPT中所给的基本参数定义所需使用的寄存器：

- **head:** 3位，队头，指向出队列位置
- **tail:** 3位，队尾，指向入队列位置
- **full, empty:** 各1位，满和空标志
- **valid:** 8位，有效标志，第i位对应Ri状态
- **out:** 4位，出队列数据

```

reg [15:0] cnt;
reg [1:0] cs, ns;
reg [2:0] head, tail, wa, prt, an_reg, choice;
reg [3:0] wd, out_reg, seg_reg;

```

```
reg full_reg, empty_reg, we, temp;
reg [7:0] valid;
wire [3:0] out1, rd0;
```

其中cnt、choice、prt用于之后的时分复用的晶体管输出，cs、ns用于状态变化，temp用于在一次出（入）队中保证不重复操作。

之后介绍三段式模块设计，用时序逻辑模块描述当前状态：

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        cs <= IDLE;           //同步复位
    end
    else begin
        cs <= ns;           // 描述NS
    end
end
```

组合逻辑模块描述状态转换：

```
always @(*) begin
    ns = cs;           //默认赋值
    case (cs)
        IDLE: begin
            if (!full && enq && !deq)
                ns = ENQU;
            else if(!empty && deq && !enq)
                ns = PROUT;
        end
        DEQU: begin
            if (deq) ns = DEQU;
            else ns = IDLE;
        end
        ENQU: begin
            if (enq) ns = ENQU;
            else ns = IDLE;
        end
        PROUT: ns = DEQU;
        default: ns = IDLE;
    endcase
end
```

时序逻辑模块描述相应状态中执行的操作：

- 等待操作：

```

IDLE:
    begin
        head <= head; tail <= tail; out_reg <= 0;
        valid <= valid; we <= 0; temp <= 0;
        if (valid == 8'hff) begin
            full_reg <= 1;
        end else if (valid == 8'h00) begin
            empty_reg <= 1;
        end else begin
            full_reg <= 0;
            empty_reg <= 0;
        end
    end
end

```

- 入队操作:

```

ENQU:
    begin
        if (!temp) begin
            we <= 1;
            valid[head] <= 1;
            wa = head;
            head = head + 1;
            wd <= in;
            temp <= 1;
        end
    end
end

```

- 出队操作:

```

DEQU:
    begin
        if (!temp) begin
            we <= 1;
            valid[tail] <= 0;
            wa = tail;
            tail = tail + 1;
            wd = 0;
            temp <= 1;
            out_reg <= out_reg;
        end
    end
end

```

三段式状态机描述结束。然后是输出部分，由于需要用到7段晶体数码管，因此需要采用时分复用的方法，而此时晶体管的闪烁频率不能过高，因此需要使用一个计时器达到降频的过程，cnt在输出模块中将clk频率降至10kHz。并且，通过valid值判断队列中是否有数字存在，以决定是否进行显示。

```

always @(posedge clk) begin
    if(rst) begin
        cnt <= 0; an_reg <= 0; prt <= 0;
        choice <= 0; seg_reg <= 0;
    end
    else if(cnt < 10) begin
        cnt <= cnt + 1;
    end else begin
        cnt <= 0; choice <= choice + 1;
        if(valid[choice]) begin
            case (choice)
                3'b000: begin
                    prt <= 3'b000;
                    an_reg <= 3'b000;
                end
                3'b001: begin
                    prt <= 3'b001;
                    an_reg <= 3'b001;
                end
                3'b010: begin
                    prt <= 3'b010;
                    an_reg <= 3'b010;
                end
                3'b011: begin
                    prt <= 3'b011;
                    an_reg <= 3'b011;
                end
                3'b100: begin
                    prt <= 3'b100;
                    an_reg <= 3'b100;
                end
                3'b101: begin
                    prt <= 3'b101;
                    an_reg <= 3'b101;
                end
                3'b110: begin
                    prt <= 3'b110;
                    an_reg <= 3'b110;
                end
                3'b111: begin
                    prt <= 3'b111;
                    an_reg <= 3'b111;
                end
            endcase
        end
    end
    seg_reg <= rd0;
end

```

最后介绍与8*4寄存器的接口，在实验1的基础上添加rst使得寄存器中内容也可复位，ra0端口负责读出数据在7位数码管显示，ra1端口负责读出数据，出队时在led上显示，因此可以直接连接tail寄存器。


```

rge8 sdg(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .we(we),
    .ra0(prt),
    .ra1(tail),
    .wa(wa),
    .wd(wd),
    .rd0(rd0),
    .rd1(out1)
);


```

五、实验结果

寄存器堆

寄存器堆的端口说明如下：

 - clk: 时钟
- ra0, rd0: 异步读端口0
- ra1, rd1: 异步读端口1
- wa, wd, we: 同步写端口



寄存器堆的仿真文件如下：

```

module tb_rge( );
reg [4:0] wa, ra0, ra1;
reg [31:0] wd;
reg we, clk;
wire [31:0] rd0, rd1;

initial begin
    we = 0; wa = 0; wd = 0; ra0 = 0; ra1 = 0;
    #20 we = 1; wa = 5'b00000; wd = 32'h34720; ra0 = 0; ra1 = 0;
    #20 we = 1; wa = 5'b00001; wd = 32'h3245; ra0 = 0; ra1 = 0;
    #20 we = 1; wa = 5'b11010; wd = 32'h2341; ra0 = 0; ra1 = 0;
    #20 we = 0; wa = 0; wd = 0; ra0 = 5'b00110; ra1 = 5'b11001;
    #20 we = 0; wa = 0; wd = 0; ra0 = 5'b11010; ra1 = 0;
end


initial begin
    clk = 0;

```

```
    forever
        #5 clk = ~clk;
    end

    reg set(
        .clk(clk),
        .we(we),
        .wa(wa),
        .wd(wd),
        .ra0(ra0),
        .ra1(ra1),
        .rd0(rd0),
        .rd1(rd1)
    );
endmodule
```

仿真波形如下：

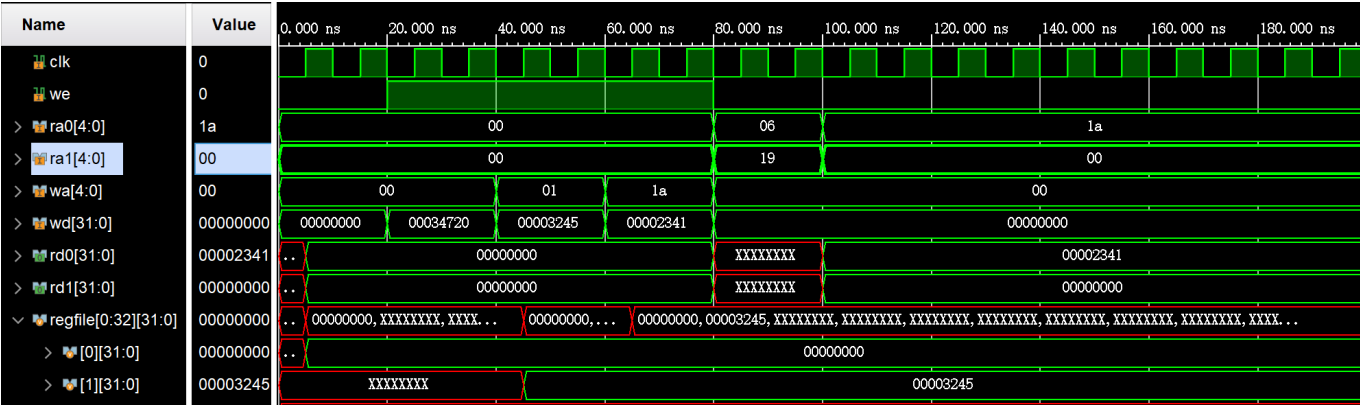

可以看出x0寄存器能够保持赋值为0，并且其他寄存器可以正常写入写出，没有给部分寄存器初始化，因此会呈现未知态。

RAM存储器

分布式存储器（上）和块式存储器（下）IP仿真文件如下：

```
) initial begin
    clk = 1'b0;
)    forever
)        #5 clk = ~clk;
) end
```

```
) initial begin
    we = 1'b0;
)    forever
)        #50 we = ~we;
) end
```

```
) initial begin
    a <= 0; d <= 0;
    #25 a <= 4; d <= 4; #25 a <= 2; d <= 6;
    #25 a <= 3; d <= 3; #25 a <= 1; d <= 1;
) end
```

```

} initial begin
    clk = 1'b0;
}
    forever
}
    #5 clk = ~clk;
} end

```

```

} initial begin
    en = 1'b0;
    #10 en = 1'b1;
} end

```

```

} initial begin
    we = 1'b0;
}
    forever
}
    #50 we = ~we;
} end


```


```

} initial begin
    addr <= 0; din <= 0; #25 addr <= 4; din <= 4;
    #25 addr <= 2; din <= 6; #25 addr <= 3; din <= 3;
    #25 addr <= 1; din <= 1;
} end

```

分布式存储器（上）和块式存储器（下）仿真波形如下：

 


 


比较两者区别：两者在写入模块上基本无差别，都是按照时序正常进行，但是读出模块上有所区别——可以看出，在使能处于高电平时，块式存储器才读出数据，而分布式存储器读出数据则是没有任何限制，直接根据a所提供的地址进行读出操作；并且，分布式存储器中的数据需经过一个时钟周期的更新才能在spo端口正确显示，而块式存储器会根据已设定的模式（上图为优先写入模式）进行读写操作，不会产生错误显示的问题。

下面是块式存储器三种不同状态的波形图：


- 优先写入模式：

 

- 优先读出模式：

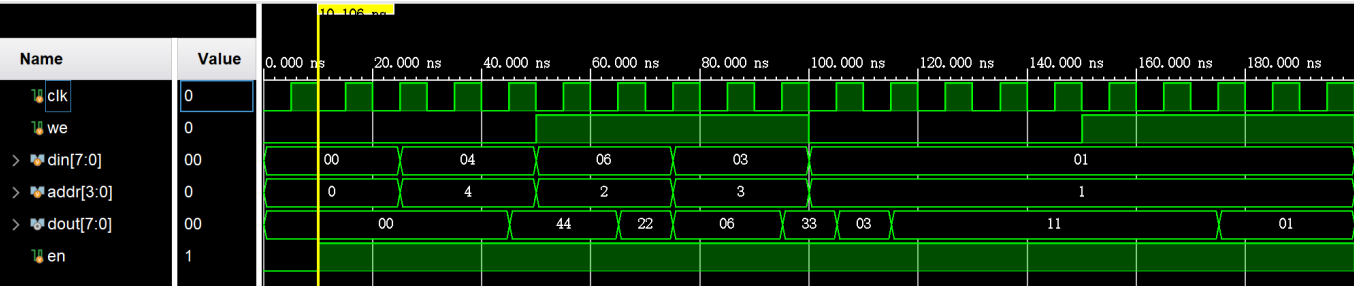

- 无改变模式：

 


之后在调试中发现块式存储器存在2cycles的存储延迟，表现如下：（read first mode）

Information

Memory Type: Single Port Memory
Block RAM resource(s) (18K BRAMs): 1
Block RAM resource(s) (36K BRAMs): 0
Total Port A Read Latency : 2 Clock Cycle(s)
Address Width A: 4

可以清楚地看出第一次读取地址4的内容0x44时存在读取延迟的情况。

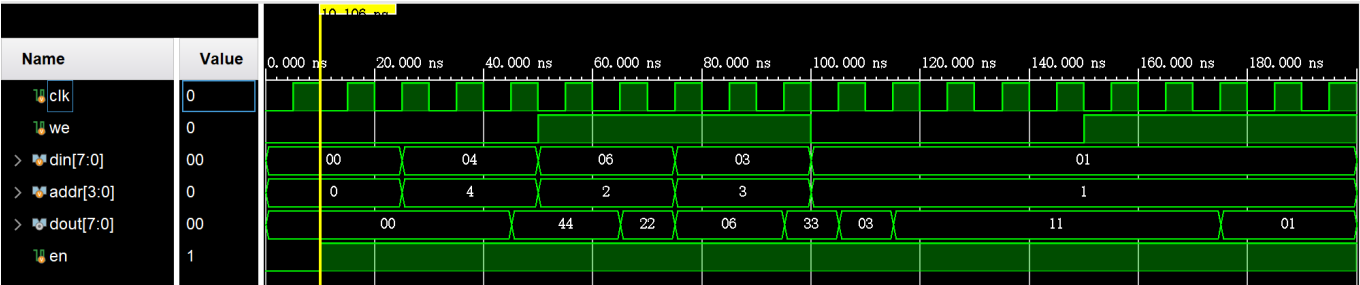

利用寄存器堆实现FIFO队列

fifo队列的仿真文件如下：

- 使能信号模块：

```
module tb_fifo( );

reg clk, rst, enq, deq;
reg [3:0] in;
wire [3:0] out, seg;
wire [2:0] an;

initial begin
    clk = 1'b0;
    forever
        #5 clk = ~clk;
end

initial begin
    enq = 1'b0;
    forever
        #400 enq = ~enq;
end


initial begin
    deq = 1'b1;
end
```

```
    forever
        #400 deq = ~deq;
    end
```

- 输入数据模块：

```
initial begin
    rst = 1'b1;
    #10 rst = 1'b0; in = 4'b0110;
    #450 in = 4'b1100;
    #450 in = 4'b0101;
    #450 in = 4'b0100;
    #450 in = 4'b1111;
end
```

仿真波形如下：

 

下载测试结果：

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd txd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

入队操作，可以看到无元素位置不会输出

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd txd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

16 / 19

入队操作（此时已队满）

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA

XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart pins: cts rts rxd txd

xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4

board name: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot

seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a

xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0

soft clock

button

clk btn pins: clk_btn

xdc,ucf sym: B18

出队操作（可以看到out会显示出队元素）

17 / 19

FPGA interface

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100t-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd txd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4
clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

segplay(sharing with led) hexplay

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0


soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

再次入队，可以发现入队位置正确

18 / 19

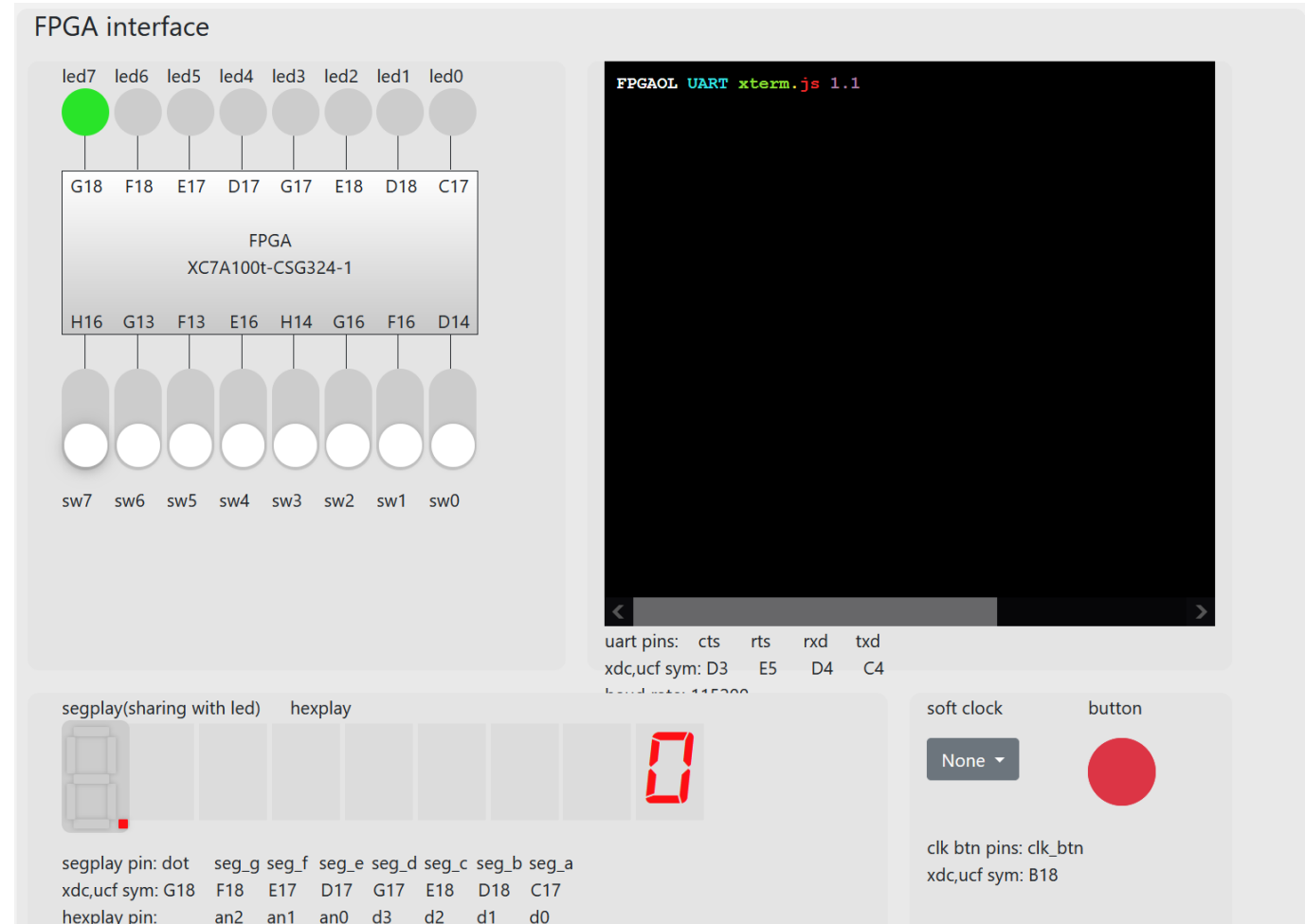

reset操作，全部元素归零，empty置1

六、心得体会：

本次实验让我熟悉了寄存器的行为描述和基本的寄存器ip核使用，并且在此基础上，利用寄存器实现了简单的fifo队列，进一步理解了寄存器的读取、写入与时钟的关系。

本次实验设计量一般，任务难度适中，可以根据PPT顺利进行下去，并且有着不小的收获。