

计算机组成原理 实验报告

姓名：陈奕衡

学号：PB20000024

一、实验题目

- 实验一 运算器及其应用

二、实验目的

- 掌握算术逻辑单元 (ALU) 的功能
- 掌握数据通路和控制器的设计方法
- 掌握组合电路和时序电路，以及参数化和结构化的Verilog描述方法
- 了解查看电路性能和资源使用情况

三、实验平台

- ISE / Vivado (暂不支持其他Verilog HDL开发环境的检查)
- fpgaol 平台

四、实验过程

32位alu模块的设计及电路查看

使用vivado程序进行32位ALU模块设计，根据ppt所给出的端口以及之前的verilog语言复习，做出如下设计：


```
module tb_32();
reg [31:0] a, b;
reg [2:0] f;
wire [31:0] y;
wire z;

initial begin
    a = 0; b = 0; f = 0;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b000;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b001;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b010;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b011;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b100;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b101;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b110;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b111;
end


alu32 sed(.a(a), .b(b), .f(f), .y(y), .z(z));
```

```
endmodule
```


根据设计进行RTL电路生成，得到如下电路：

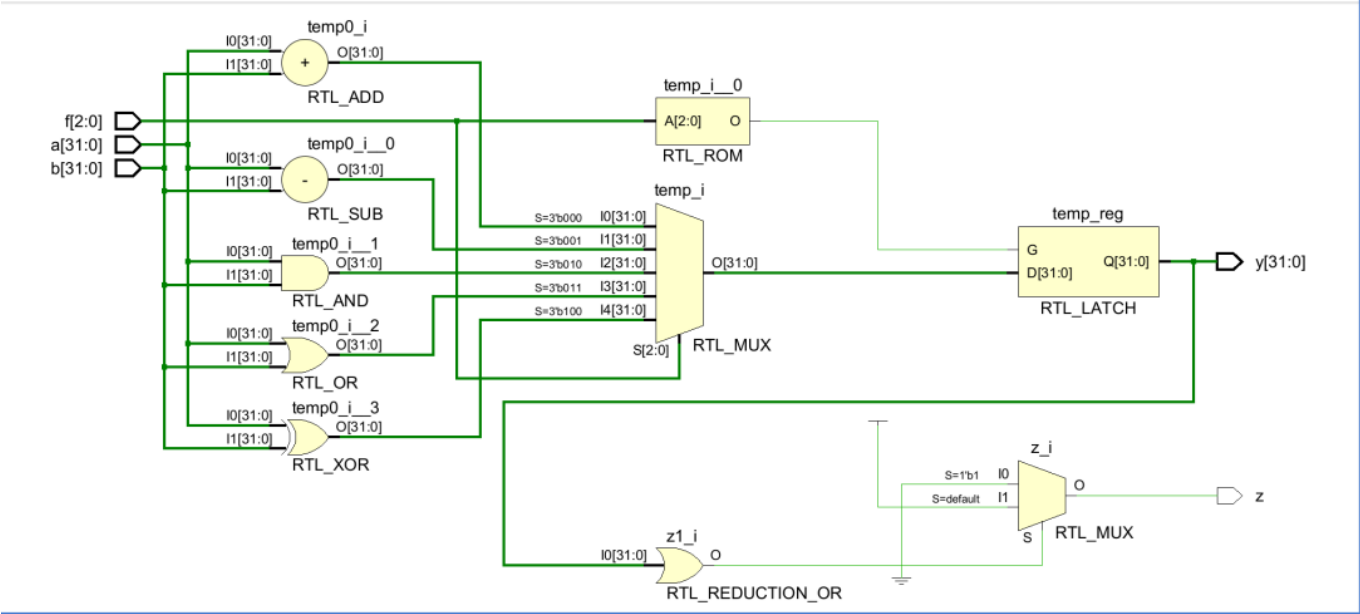

根据设计进行综合电路生成，得到如下电路：

 

之后查看资源使用状况，如下图：

 


ALU的线网延迟和总延迟如下：

Name	Slack [^] 1	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay
🔗 Path 1	∞	4	4	2	temp_reg[4]/G	z	6.186	3.467	2.719
🔗 Path 2	∞	11	11	65	f[0]	temp_reg[31]/D	4.758	3.507	1.251
🔗 Path 3	∞	11	11	65	f[0]	temp_reg[30]/D	4.681	3.426	1.255
🔗 Path 4	∞	10	10	65	f[0]	temp_reg[27]/D	4.641	3.390	1.251
🔗 Path 5	∞	11	11	65	f[0]	temp_reg[29]/D	4.627	3.512	1.115
🔗 Path 6	∞	10	10	65	f[0]	temp_reg[26]/D	4.564	3.309	1.255
🔗 Path 7	∞	9	9	65	f[0]	temp_reg[23]/D	4.524	3.273	1.251
🔗 Path 8	∞	10	10	65	f[0]	temp_reg[25]/D	4.510	3.395	1.115
🔗 Path 9	∞	11	11	65	f[0]	temp_reg[28]/D	4.510	3.396	1.114
🔗 Path 10	∞	9	9	65	f[0]	temp_reg[22]/D	4.447	3.192	1.255

6位ALU的设计及电路查看

根据ppt上的电路图，作出如下分时复用端口的设计：

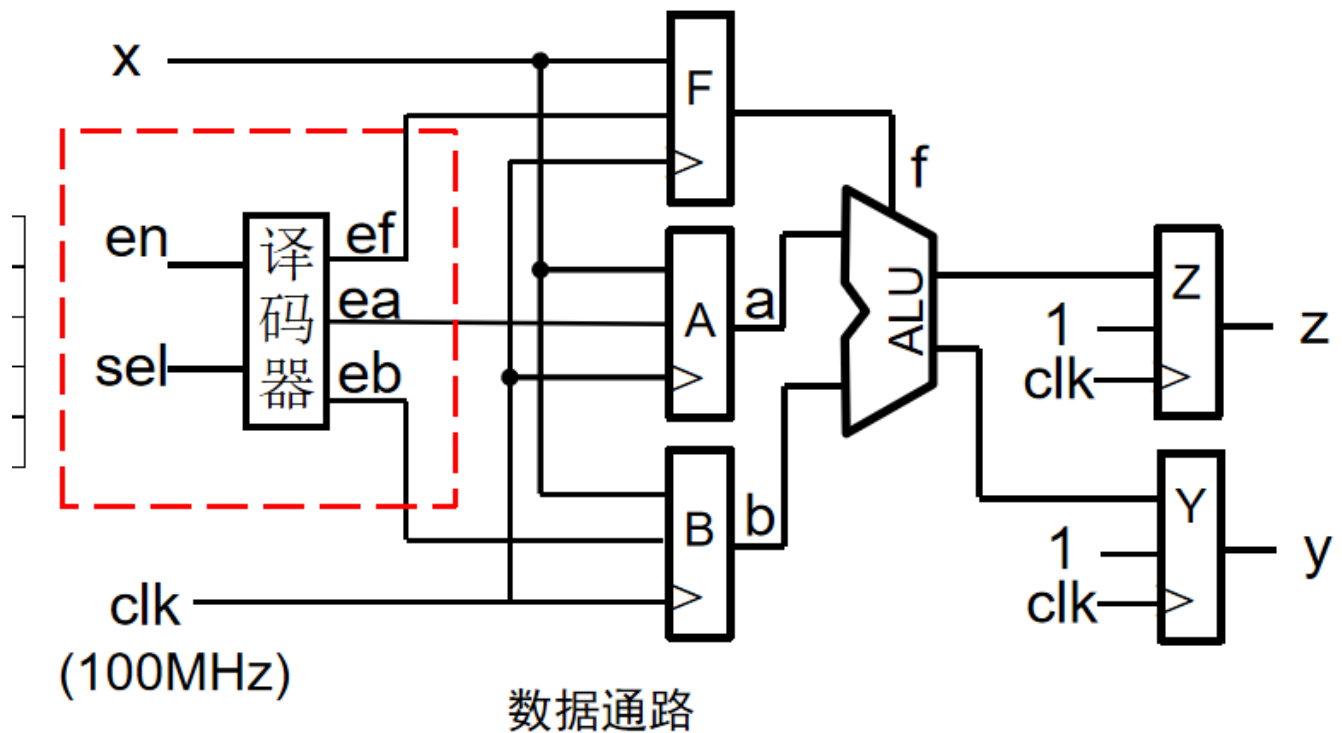

首先是红框中画出的部分，即译码器部分：


```
always @(posedge clk) begin
    if (en) begin
        case (sel)
            2'b00: a <= x;
            2'b01: b <= x;
            2'b10: f <= x[2:0];
        endcase
    end
end
```

之后为译码后执行运算的ALU模块：


```
always @(a, b, f) begin
    casez(f [2:0])
        3'b000: y_reg = a + b;
        3'b001: y_reg = a - b;
        3'b010: y_reg = a & b;
        3'b011: y_reg = a | b;
        3'b100: y_reg = a ^ b;
        default: y_reg = 0;
    endcase
    z_reg = (y_reg) ? 0 : 1;
end

assign z = z_reg;
assign y = y_reg;
```

根据设计进行RTL电路生成，得到如下总电路：

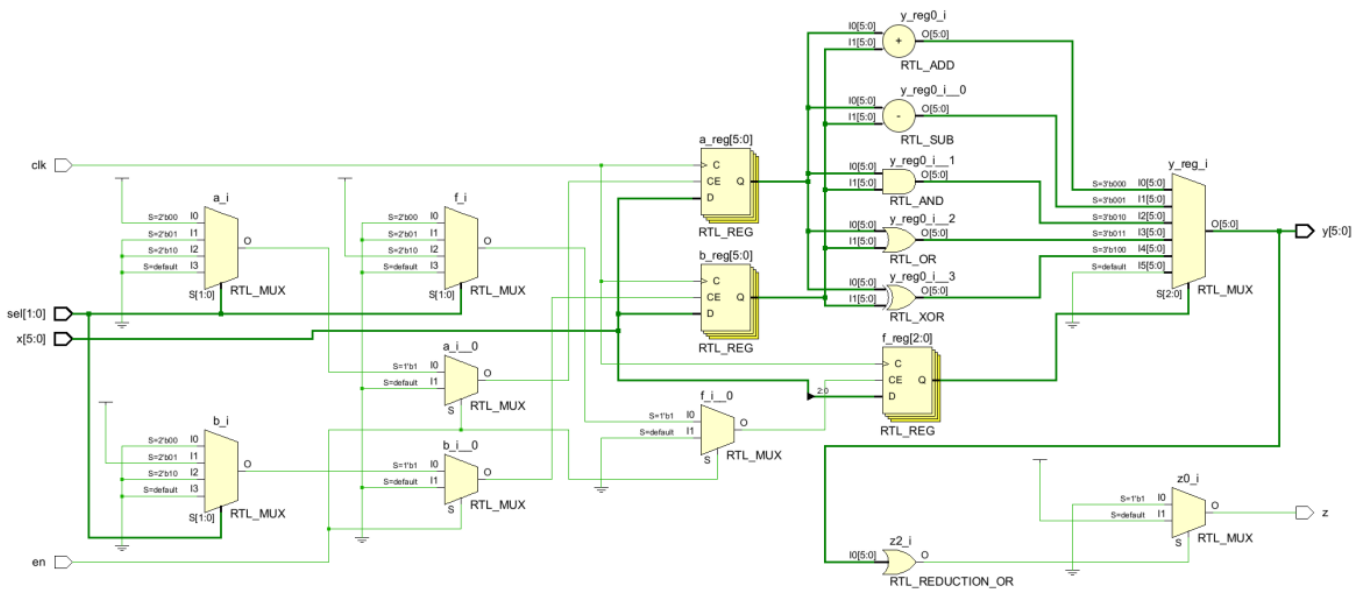

之后查看资源使用状况，如下图：

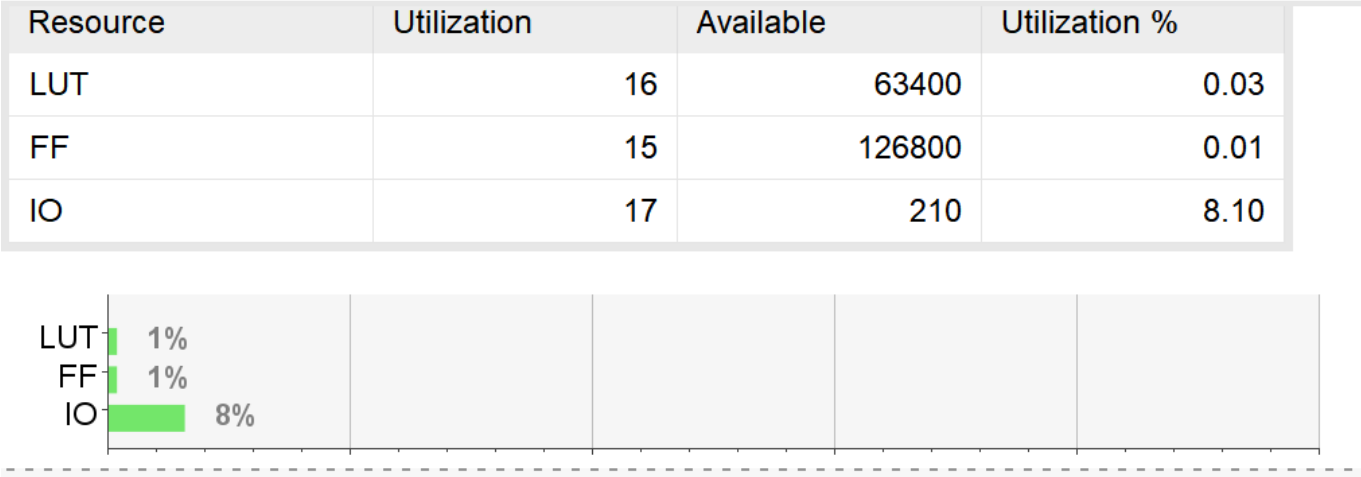


ALU的时间性能报告如下：

Check Type	Corner	Lib Pin	Reference Pin	Required	Actual	Slack ^1	Location	Pin
Low Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[0]/C
Low Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[1]/C
Low Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[2]/C
Low Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[3]/C
Low Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[4]/C
High Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[0]/C
High Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[0]/C
High Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[1]/C
High Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[1]/C
High Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[2]/C
High Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[2]/C
High Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[3]/C
High Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[3]/C
High Pulse Width	Slow	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[4]/C
High Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[4]/C
Low Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[0]/C
Low Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[1]/C
Low Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[2]/C

Low Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[2]/C
Low Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[3]/C
Low Pulse Width	Fast	FDRE/C	n/a	0.500	5.000	4.500		➤ a_reg[4]/C
Min Period	n/a	BUFG/I	n/a	2.155	10.000	7.845		➤ clk_IBU..._inst
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ a_reg[0]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ a_reg[1]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ a_reg[2]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ a_reg[3]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ a_reg[4]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ a_reg[5]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ b_reg[0]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ b_reg[1]/C
Min Period	n/a	FDRE/C	n/a	1.000	10.000	9.000		➤ b_reg[2]/C

ALU应用：计算斐波那契—卢卡斯数列（FLS）

首先是设计出有限状态机（FSM）的状态图，如下：

 

- S0为初始状态和重置状态，负责使寄存器置0

- S1为输入状态，负责接收 f_1
- S2也为输入状态，负责接收 f_2
- S3为运算阶段，负责计算 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
- S4为更新阶段，负责更新 f_{n-1} 和 f_{n-2}

可以看出rst为同步复位，en_edge推进状态变换

之后在vivado中写出代码，以三段式呈现：

- 用时序逻辑模块描述当前状态：

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        cs <= S0;           //同步复位
    end
    else begin
        cs <= ns;           // 描述NS
    end
end
```

- 组合逻辑模块描述状态转换：

```
always @(*) begin
    ns = cs;                //默认赋值
    if (en_edge) begin
        case (cs)
            S0: ns = S1;
            S1: ns = S2;
            S2: ns = S3;
            S3: ns = S4;
            S4: ns = S3;
            default: ns = S0;
        endcase
    end
end
```

- 时序逻辑模块描述相应状态中执行的操作：

```
always @(posedge clk) begin
    if(rst) begin
        fn <= 0; fnnn <= 0; fnn <= 0;
    end
    if(en_edge) begin
        case(cs)
            S0: begin
                fn <= 0; fnnn <= 0; fnn <= 0;
            end
            S1: begin
```

```

        fn <= d; fnnn <= d;
    end
S2: begin
    fnn <= d; fnnn <= d;
end
S3: begin
    fnnn <= fn + fnn;
end
S4: begin
    fn = fnn; fnn = fnnn;
end
endcase
end
end

```

这里发现S4状态下若使用非阻塞赋值会导致fn的赋值错误，因此此处两个赋值语句使用阻塞赋值。

- 最后是描述输出的部分：

```
assign f = fnnn;
```

此后测试发现en不取边沿会导致因使用者的按键问题而造成状态跳转错误

- 下面是取时钟边沿的模块：

```

module edge1(
    input clk,
    input button,
    output button_edge
);

reg button_r1, button_r2;

always @ (posedge clk) begin
    button_r1 <= button;
end
always @ (posedge clk) begin
    button_r2 <= button_r1;
end

assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);

endmodule

```

五、实验结果

32位ALU模块仿真

仿真文件如下：

```
module tb_32();
  reg [31:0] a, b;
  reg [2:0] f;
  wire [31:0] y;
  wire z;

  initial begin
    a = 0; b = 0; f = 0;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b000;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b001;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b010;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b011;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b100;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b101;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b110;
    #20 a = 4'b1001; b = 4'b0110; f = 3'b111;
  end

  alu32 sed(.a(a), .b(b), .f(f), .y(y), .z(z));


endmodule
```

ALU功能表如下：

ALU 模块功能表

f	y	z
000	$a + b$	*
001	$a - b$	*
010	$a \& b$	*
011	$a b$	*
100	$a \wedge b$	*
其他	0	1

仿真波形如下：

 

6位ALU模块仿真以及下载测试

仿真文件如下：

```
module tb_alu();
  reg clk, en;
  reg [1:0] sel;
  reg [5:0] x;

  wire z;
  wire [5:0] y;

  initial begin
    x = 0; sel = 0; en = 0;
    #20 x = 4'b1010; sel = 2'b00; en = 1'b1;
    #20 x = 4'b0110; sel = 2'b01; en = 1'b1;
    #20 x = 4'b0000; sel = 2'b10; en = 1'b1;
    #20 x = 4'b0001; sel = 2'b10; en = 1'b1;
    #20 x = 4'b0010; sel = 2'b10; en = 1'b1;
    #20 x = 4'b0011; sel = 2'b10; en = 1'b1;
    #20 x = 4'b0100; sel = 2'b10; en = 1'b1;
    #20 x = 4'b0101; sel = 2'b10; en = 1'b1;
  end

  initial begin
    clk = 1'b0;
    forever
      #5 clk = ~clk;
  end

  alu6 ads(.clk(clk), .en(en), .sel(sel), .x(x), .y(y), .z(z));


endmodule
```

译码器真值表如下：

译码器真值表

en	sel	ea	eb	ef
1	00	1	0	0
1	01	0	1	0
1	10	0	0	1
0	XX	0	0	0

仿真波形如下：

 

ALU模块外设端口分配：


```
module alu
(
    input clk,
    input en,
    input [1:0]sel,
    input [5:0] x,
    output [5:0] y,
    output z
);
```

外设端口分配表


端口	外设
clk	100MHz
en	button
sel	sw[7:6]
x	sw[5:0]
y	led[5:0]
z	led[7]

下载bit流测试结果：


- 为a进行赋值：

 


- 为b进行赋值:

 


- 计算\$a + b\$:

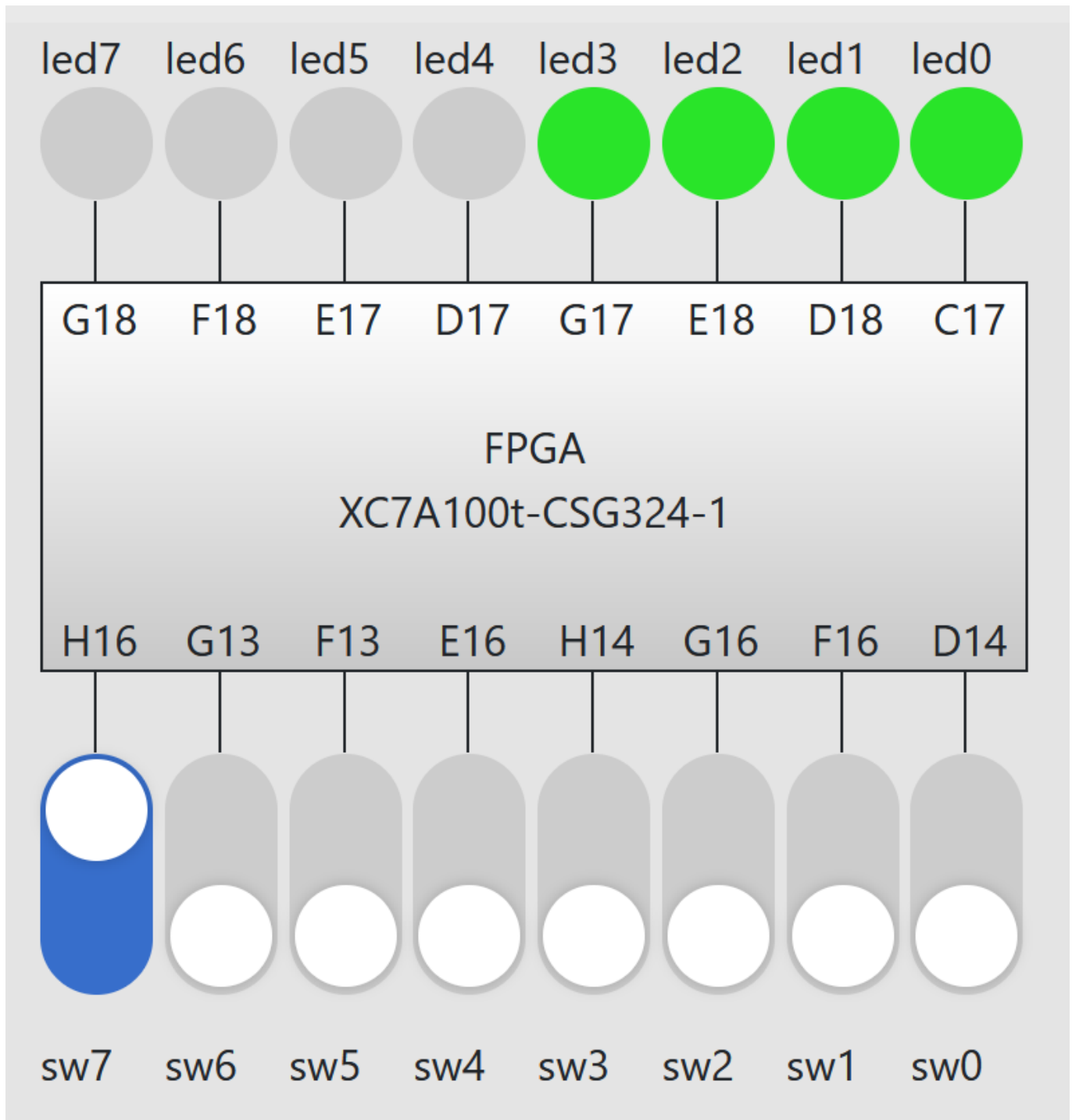


- 计算 $a - b$:

 


- 计算\$a & b\$:

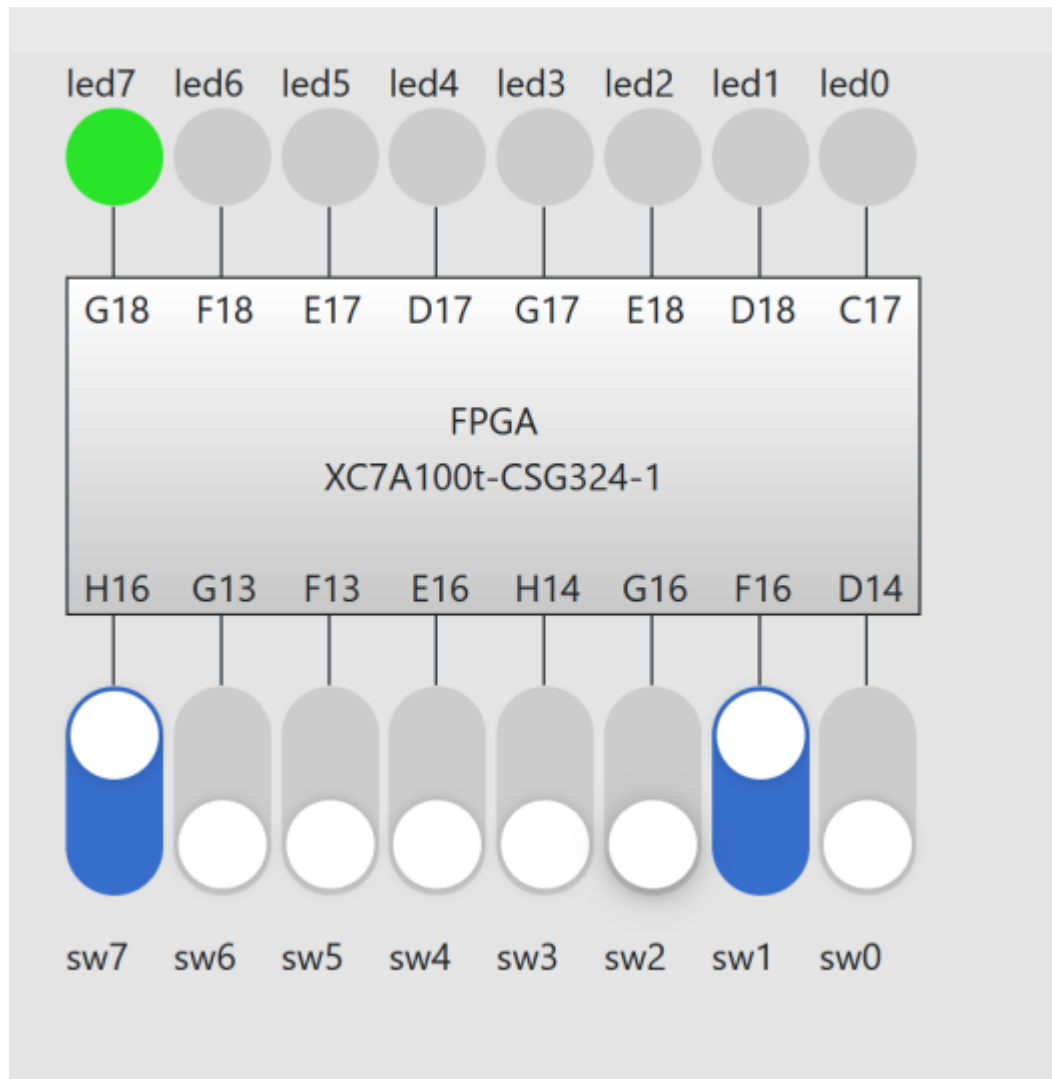


- 计算 $a \mid b$:

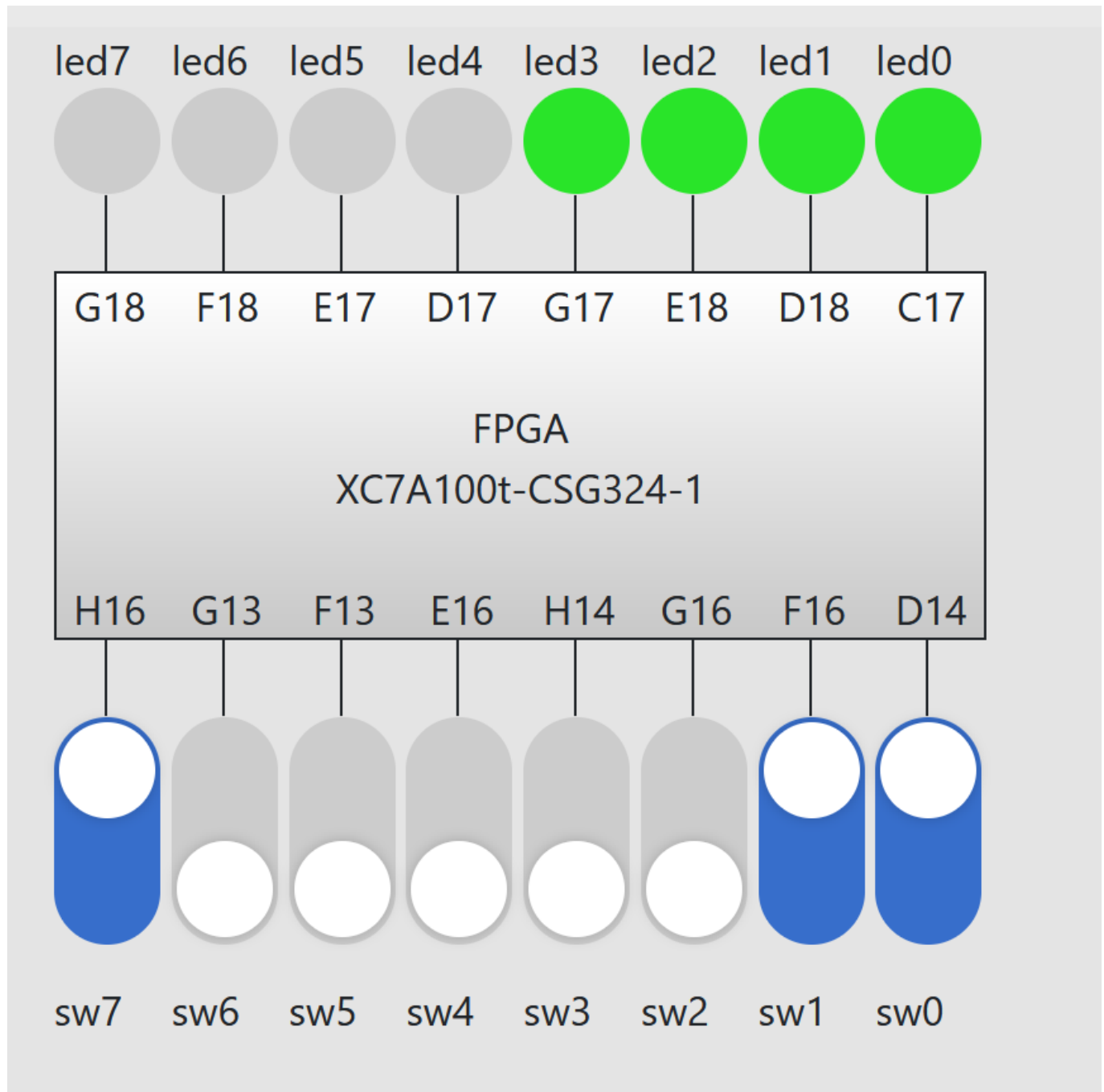

- 计算 $a \oplus b$:

 

- 异常状态不取值:

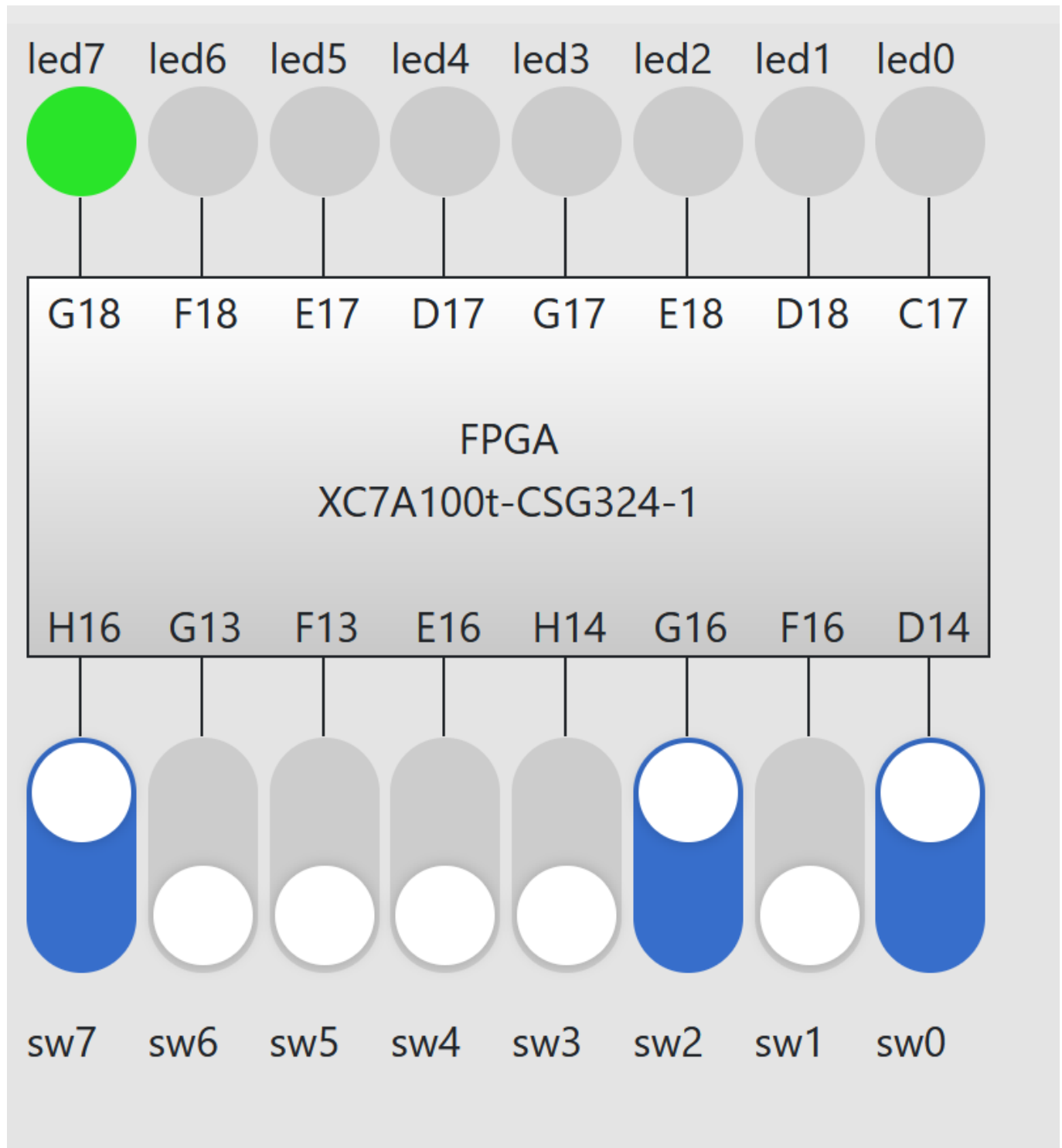

FLS仿真测试与下载测试

仿真文件如下：

```
module tb_fls();
  reg clk, rst, en, en_edge;
  reg [6:0] d;
  wire [6:0] f;

  initial begin
    clk = 1'b0;
    forever
```

```
        #5 clk = ~clk;

    end


    initial begin
        en = 1'b0;
        #10 en = 1'b1;
        #10 en = 1'b0;
        #10 en = 1'b1;
        forever
            #100 en = ~en;
    end

    initial begin
        #5 rst = 1'b1;
        #100 d = 4'b0001; rst = 1'b0;
        #250 d = 4'b0001;
        #100 d = 4'b0010;
    end

    fls ddd(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .en(en),
        .d(d),
        .f(f)
    );

endmodule
```

得到的仿真波形如下：

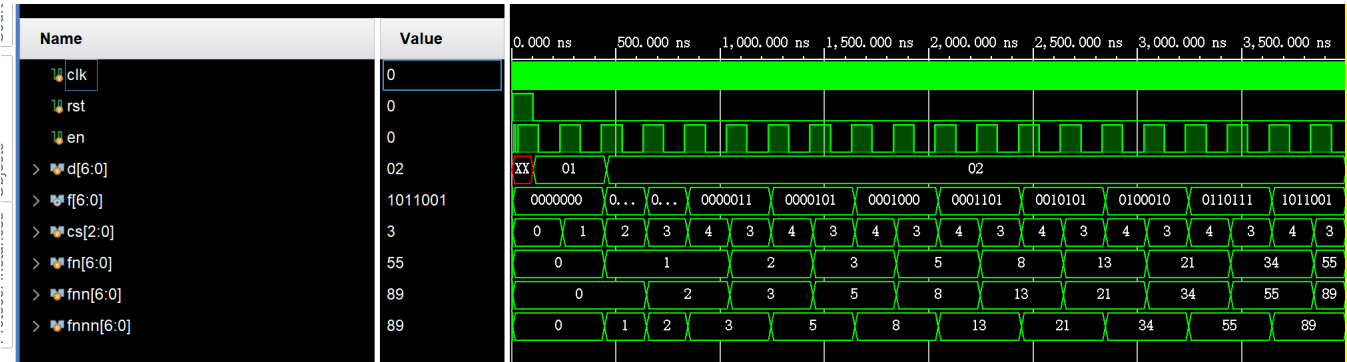


其中状态转换在每一次en上升沿进行，fn代表 f_{n-2} ，fnn代表 f_{n-1} ，fnnn代表 f_n ，cs代表现在的状态。

FLS模块外设端口分配：

➤ FLS模块端口定义
 
```
module fls (  
    input clk, rst,      //时钟，复位（高电平有效）  
    input en,            //输入输出使能  
    input [6:0] d,       //输入数列初始项  
    output [6:0] f       //输出数列  
);
```




➤ FLS模块外设端口分配


端口	外设
clk	100MHz
rst	sw7
d	sw[6:0]
en	button
f	led[6:0]

下载bit流测试结果：



- 为fn赋值1：

 


- 为fnn赋值2:

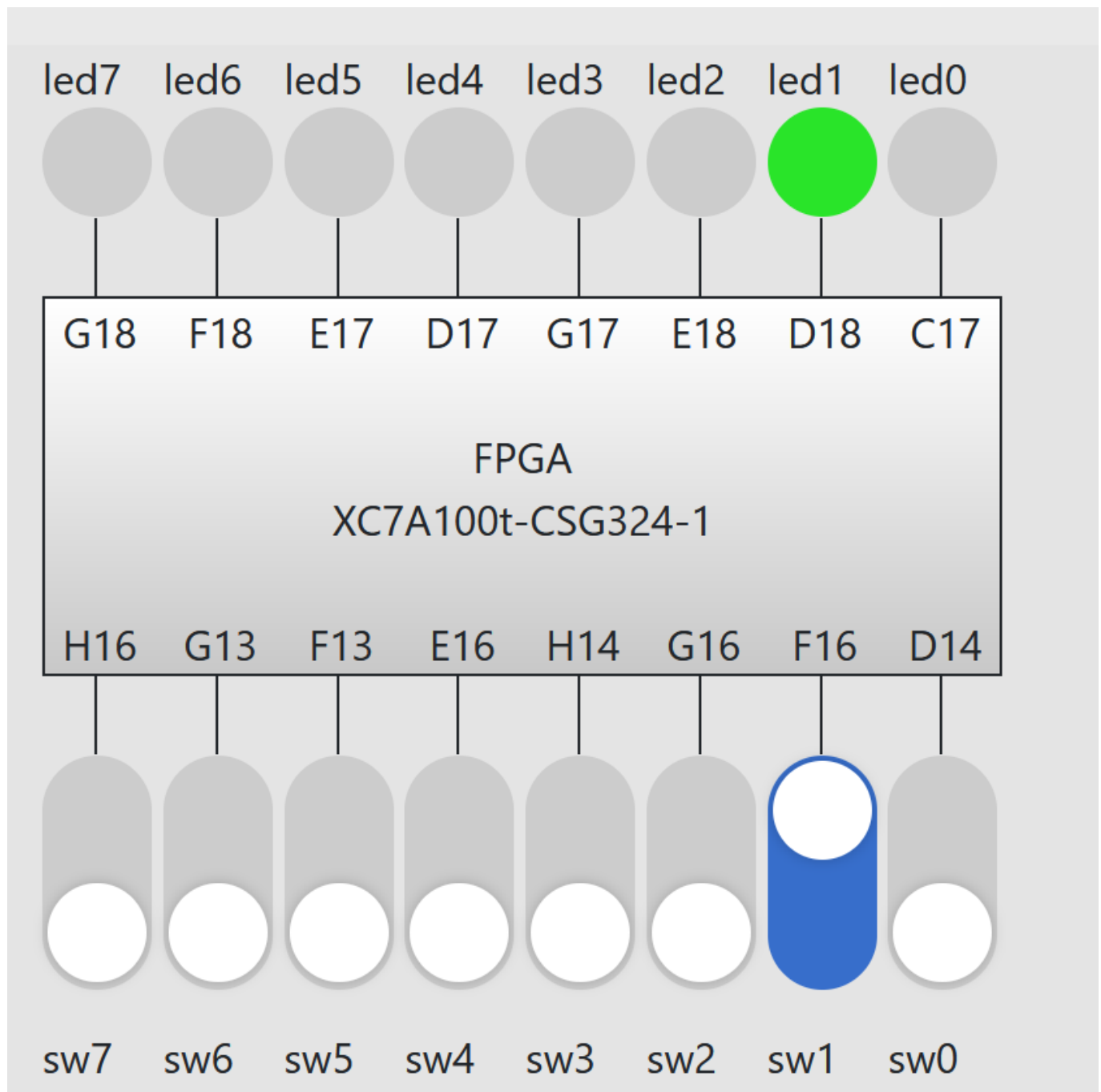


- 开始fnnn的计算:

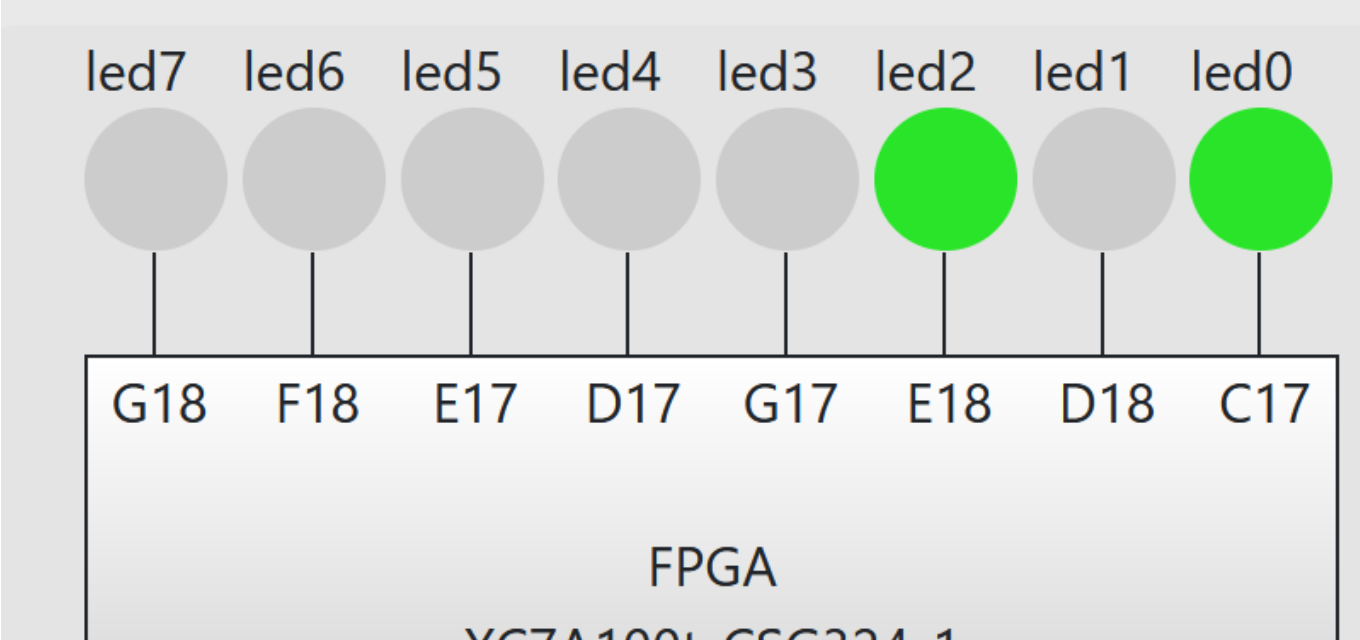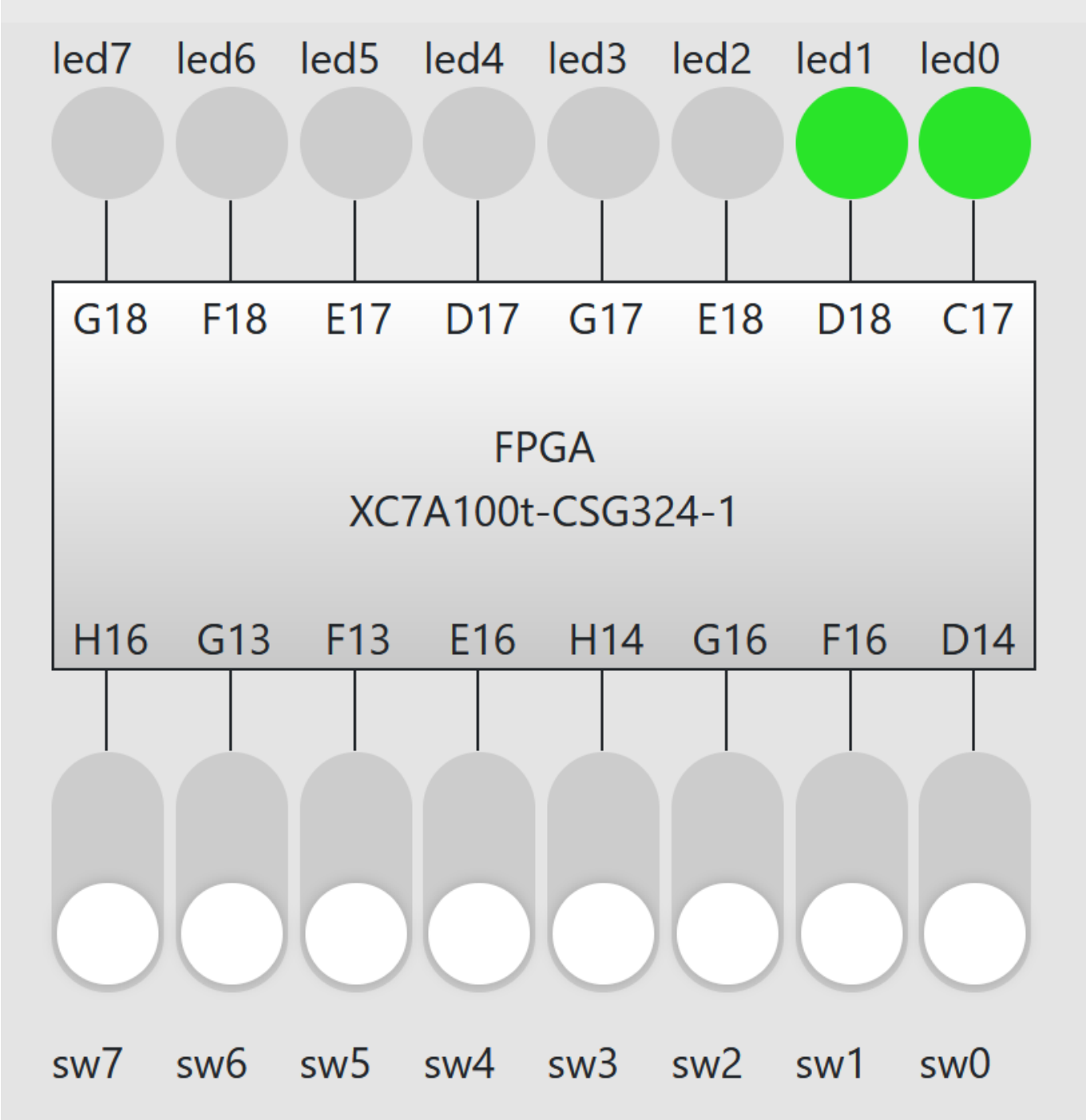

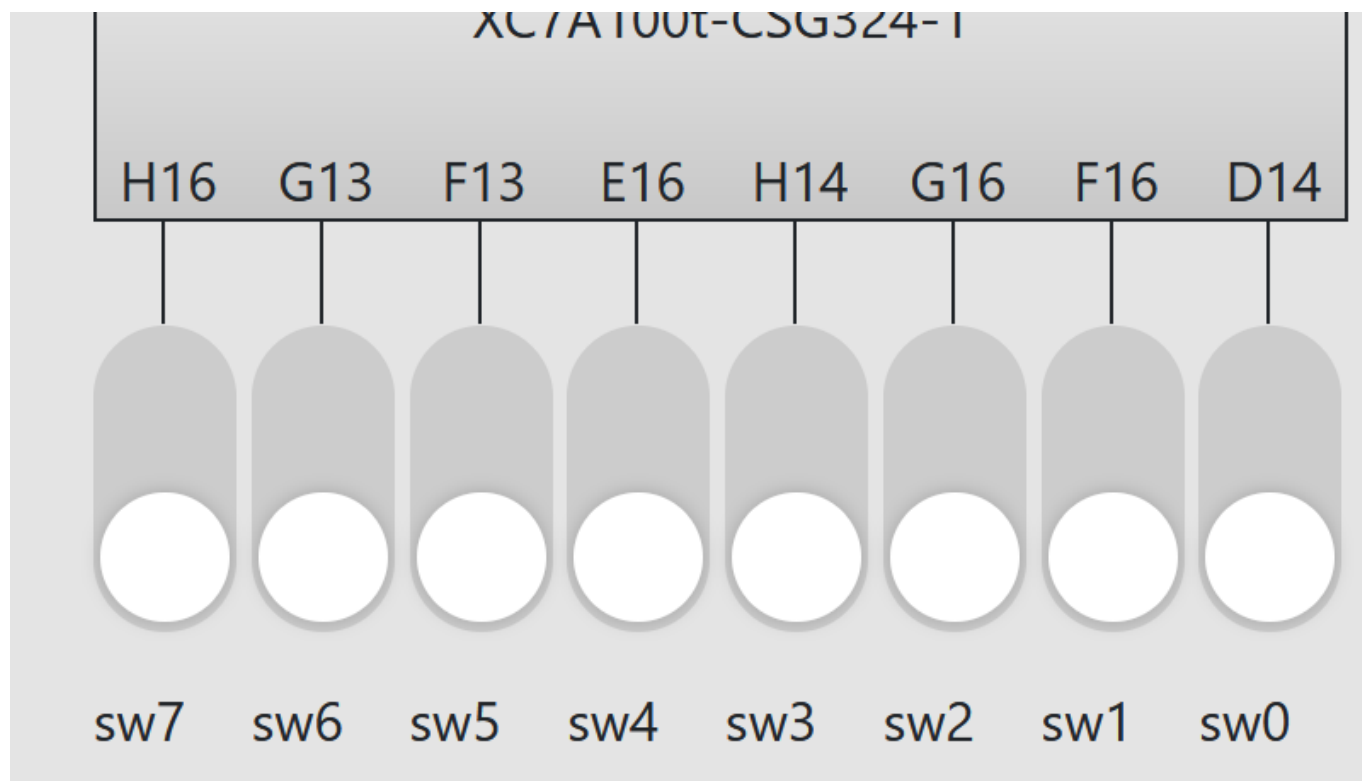

- rst重新置位:

 

六、心得体会：

作为本学期第一次实验，个人感觉十分恰当！复习了verilog的语言知识和FPGA平台的运用，并在此基础上，实现了基本的alu模块，收获匪浅。